

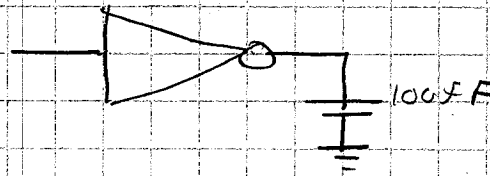


$$\begin{aligned} V_{DD} &= 1.5V \\ K'_n &= 100 \mu A/V^2 \\ V_{tn} &= 0.4V \\ \lambda_n &= 0.1 V^{-1} \\ \left(\frac{W}{L}\right)_n &= 10 \\ K'_p &= 60 \mu A/V^2 \\ V_{tp} &= -0.4V \\ \lambda_p &= 0.2 V^{-1} \\ \left(\frac{W}{L}\right)_p &= 17 \end{aligned}$$

Connect 100 fF cap to output:

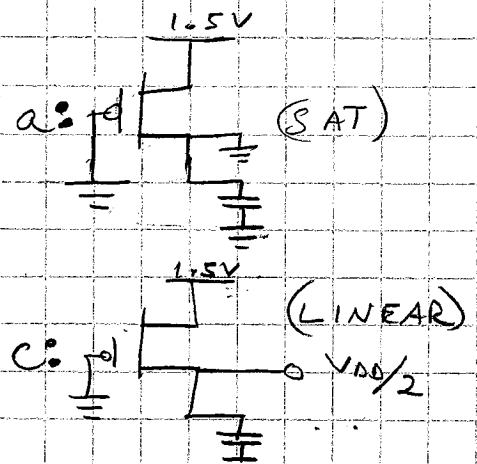
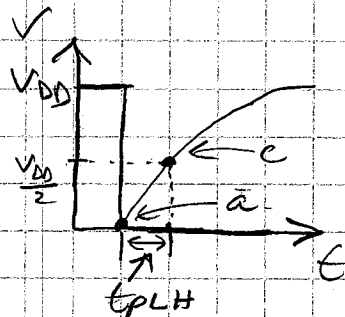
$$t_{pLH} = \frac{C_L V_{DD}/2}{I_{ave}} \Rightarrow I_{ave} = \frac{I_a + I_c}{2}$$



$$\begin{aligned} I_a &= \frac{K'_p}{2} \left(\frac{W}{L}\right)_p (V_{GS} - V_{tp})^2 (1 + \lambda_p V_{DS}) \\ &= \frac{60 \mu A/V^2}{2} (17) (1.5 - 0.4)^2 [1 + (0.2)(1.5)] = \underline{802.23 \mu A} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_c &= K'_p \left(\frac{W}{L}\right)_p \left[ (V_{GS} - V_{tp}) V_{DS}/2 - \frac{(V_{DS}/2)^2}{2} \right] \\ &= 60 \mu A/V^2 (17) \left[ (1.5 - 0.4)(0.75) - \frac{(0.75)^2}{2} \right] = \underline{769.78 \mu A} \end{aligned}$$

$$I_{ave} = \frac{I_a + I_c}{2} = \underline{786.01 \mu A}$$

$$R_{out} = \frac{V_{DD}/2}{0.69 I_{ave}} = \frac{0.75}{(0.69)(786.01 \mu A)} = \underline{1.377 k\Omega}$$

(continued next page)

Anthony Mancuso  
ECE321

18 NOV 2012

HW-10

$$\tau_{Di} = \sum_{k=1}^N R_{ki} C_k = 2$$

$$(1.377k\Omega + 120\Omega)(75fF + 15fF + 45fF + 50fF)$$

$$+ (1.377k\Omega + 120\Omega + 165\Omega)(100fF + 95fF)$$

$$+ (1.377k\Omega + 120\Omega + 165\Omega + 105\Omega)(65fF)$$

$$+ (1.377k\Omega + 120\Omega + 165\Omega + 105\Omega + 220\Omega)(200fF)$$

$$= 276.93ps + 55.58ps + 25.35ps + 122ps$$

$$\tau_{Di} = \boxed{479.85ps}$$