

L A B S


(SKIP CKT 1)

CKT 1:
(Lab ckt 2)

$$K'_n = 500 \mu A/V^2$$

$$W/L = 1$$

$$V_{tn} = 1V$$

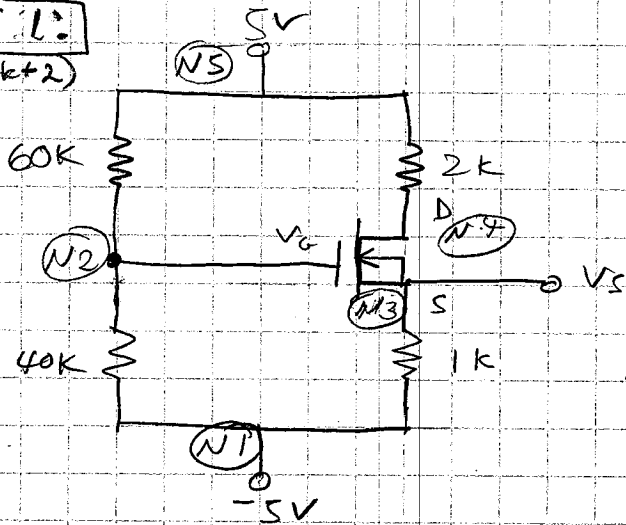

$$V_G = -5 + \left(\frac{40K}{100K}\right) 10V = -1V$$

$$I_{DS} = \frac{V_S - (-5)}{1K} = \frac{V_S + 5}{1K}$$

$$V_{GS} = -1 - V_S$$

$$I_{DS}^{(SAT)} = \frac{K'_n}{2} \left(\frac{W}{L}\right) [(-1 - V_S) - 1]^2$$

$$V_S = (-4, 4)$$

$V_S \neq 4$ for saturation
($4 > V_S = -1$)



$$V_S = -4V$$

$$V_{GS} = -1 - (-4) = +3V$$

$$I_{DS} = \frac{-4 + 5}{1K} = 1mA$$


$$V_D = 5 - (2K)(1mA) = 3V$$

$$V_{DS} = 3 - (-4) = 7V$$

$$V_{DS} > V_{GS} - V_T$$

∴ saturation verified

CKT 3: (Lab ckt 4)

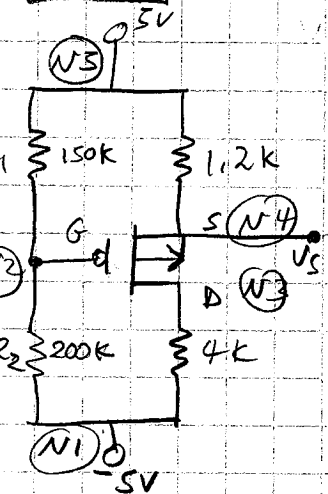

$$V_G = -5 + \left(\frac{200}{350}\right) 10V \approx 0.714V$$

$$I_{DS} = \frac{5 - V_S}{1.2K}$$

$$V_{GS} = 0.714 - V_S$$

$$I_{DS}^{(SAT)} = \frac{K'_n}{2} \left(\frac{W}{L}\right) [(0.714 - V_S) - (-1)]^2$$

$$V_S = (-10.43, 4.12677)$$

$$V_D = -5 + (4K)(727\mu A) = -2.089$$

$$V_S \neq -10.43 < -5 \Rightarrow V_S = 4.1268$$

$$V_{DS} = -2.089 - 4.12677 = -6.216$$

$$V_{GS} = 0.714 - 4.1268 = -3.412$$

$$|V_{DS}| > |V_{GS}| - |V_T|$$

$$I_{DS} = \frac{4.13 - 5}{1.2K} = 727.69\mu A$$

∴ saturation verified

$$K'_p = 250 \mu A/V^2$$

$$W/L = 1$$

$$V_{tp} = -1$$