
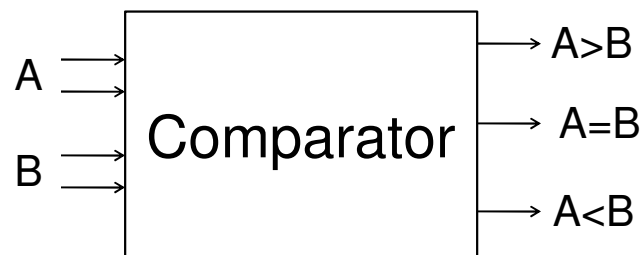


2 Bit Comparator

Basic Problem: Compare Two
2-bit Numbers

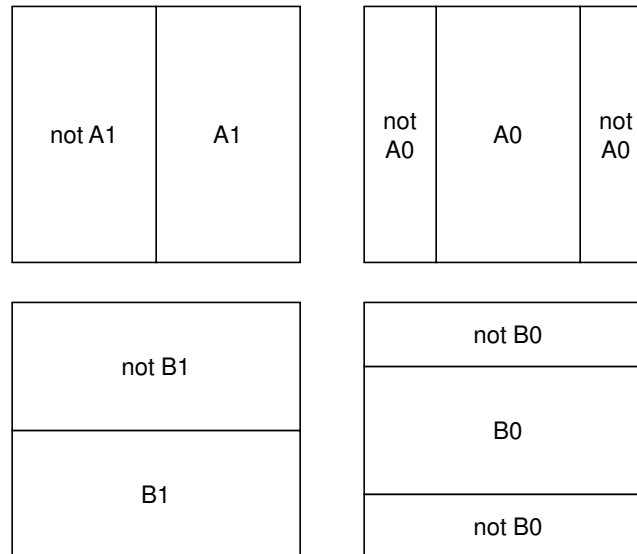

K-Map Construction (4 bits)



	A1			
	0000	0100	1100	1000
	0001	0101	1101	1001
	0011	0111	1111	1011
	0010	0110	1110	1010
B1				
B0				
	A0			

A val	B val					
00	00					
00	01					
00	10					
00	11					
01	00					
01	01					
01	10					
01	11					
10	00					
10	01					
10	10					
10	11					
11	00					
11	01					
11	10					
11	11					

A val	B val	A val	B val			
00	00	0	0			
00	01	0	1			
00	10	0	2			
00	11	0	3			
01	00	1	0			
01	01	1	1			
01	10	1	2			
01	11	1	3			
10	00	2	0			
10	01	2	1			
10	10	2	2			
10	11	2	3			
11	00	3	0			
11	01	3	1			
11	10	3	2			
11	11	3	3			

A val	B val	A val	B val	A>B	A=B	A<B
00	00	0	0			
00	01	0	1			
00	10	0	2			
00	11	0	3			
01	00	1	0			
01	01	1	1			
01	10	1	2			
01	11	1	3			
10	00	2	0			
10	01	2	1			
10	10	2	2			
10	11	2	3			
11	00	3	0			
11	01	3	1			
11	10	3	2			
11	11	3	3			

A val	B val	A val	B val	A>B	A=B	A<B
00	00	0	0	0	1	0
00	01	0	1	0	0	1
00	10	0	2	0	0	1
00	11	0	3	0	0	1
01	00	1	0	1	0	0
01	01	1	1	0	1	0
01	10	1	2	0	0	1
01	11	1	3	0	0	1
10	00	2	0	1	0	0
10	01	2	1	1	0	0
10	10	2	2	0	1	0
10	11	2	3	0	0	1
11	00	3	0	1	0	0
11	01	3	1	1	0	0
11	10	3	2	1	0	0
11	11	3	3	0	1	0

K-Map For A > B

		A1		
	0	1	1	1
	0	0	1	1
B1	0	0	0	0
	0	0	1	0
	A0			
			B0	

$$A_GT_B = A0 \bullet \overline{B1} \bullet \overline{B0} + A1 \bullet A0 \bullet \overline{B0} + A1 \bullet \overline{B1}$$

K-Map For A = B

		A1		
	1	0	0	0
	0	1	0	0
B1	0	0	1	0
	0	0	0	1
	A0			
			B0	

$$A_EQ_B = \overline{A1} \bullet \overline{A0} \bullet \overline{B1} \bullet \overline{B0} + A1 \bullet \overline{A0} \bullet B1 \bullet \overline{B0} + \\ A1 \bullet A0 \bullet B1 \bullet B0 + \overline{A1} \bullet A0 \bullet \overline{B1} \bullet B0$$

K-Map For A < B

		A1			
		0	0	0	0
		1	0	0	0
B1	B0	1	1	0	1
		1	1	0	0
		A0			

$$A_LT_B = \overline{A1} \cdot \overline{A0} \cdot B0 + \overline{A0} \cdot B1 \cdot B0 + \overline{A1} \cdot B1$$

$$A_GT_B = A0 \cdot \overline{B1} \cdot \overline{B0} + A1 \cdot A0 \cdot \overline{B0} + A1 \cdot \overline{B1}$$

$$A_EQ_B = \overline{A1} \cdot \overline{A0} \cdot \overline{B1} \cdot \overline{B0} + A1 \cdot \overline{A0} \cdot B1 \cdot \overline{B0} + \\ A1 \cdot A0 \cdot B1 \cdot B0 + \overline{A1} \cdot A0 \cdot \overline{B1} \cdot B0$$

$$A_LT_B = \overline{A1} \cdot \overline{A0} \cdot B0 + \overline{A0} \cdot B1 \cdot B0 + \overline{A1} \cdot B1$$

