

Homework 7, Solutions

Solution 6.13

$$(a) R_{TH} = R_1 \| R_2 = 33 \| 50 = 19.88 \text{ k}\Omega$$

$$V_{TH} = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) \cdot V_{CC} = \left(\frac{50}{50 + 33} \right) (3.3) = 1.988 \text{ V}$$

$$V_{CC} = I_{BQ}(1 + \beta)R_E + V_{EB}(on) + I_{BQ}R_{TH} + V_{TH}$$

$$\text{Then } I_{BQ} = \frac{3.3 - 0.7 - 1.988}{19.88 + (101)(1)} = 0.005063 \text{ mA}$$

$$I_{CQ} = 0.506 \text{ mA}; \quad I_{EQ} = 0.511 \text{ mA}$$

$$V_{ECQ} = V_{CC} - I_{CQ}R_C - I_{EQ}R_E = 3.3 - (0.506)(2) - (0.511)(1)$$

$$V_{ECQ} = 1.78 \text{ V}$$

$$(b) r_\pi = \frac{\beta V_T}{I_{CQ}} = \frac{(100)(0.026)}{0.506} = 5.14 \text{ k}\Omega$$

$$A_v = \frac{-\beta R_C}{r_\pi + (1 + \beta)R_E} = \frac{-(100)(2)}{5.14 + (101)(1)} = -1.884$$

$$(c) R_1 = (1.05)(33) = 34.65 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = (0.95)(50) = 47.5 \text{ k}\Omega$$

$$R_{TH} = R_1 \| R_2 = 34.65 \| 47.5 = 20.03 \text{ k}\Omega$$

$$V_{TH} = \left(\frac{47.5}{47.5 + 34.65} \right) (3.3) = 1.908 \text{ V}$$

$$I_{CQ} = (100) \left(\frac{3.3 - 0.7 - 1.908}{20.03 + (101)(1)} \right) = 0.5718 \text{ mA}$$

$$r_\pi = \frac{(100)(0.026)}{0.5718} = 4.547 \text{ k}\Omega$$

$$A_v = \frac{-(100)(2)}{4.547 + (101)(1)} = -1.895$$

$$\text{Also } R_1 = (0.95)(33) = 31.35 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = (1.05)(50) = 52.5 \text{ k}\Omega$$

$$R_{TH} = 31.35 \| 52.5 = 19.63 \text{ k}\Omega$$

$$V_{TH} = \left(\frac{52.5}{52.5 + 31.35} \right) (3.3) = 2.066 \text{ V}$$

$$I_{CQ} = (100) \left(\frac{3.3 - 0.7 - 2.066}{19.63 + (101)(1)} \right) = 0.4427 \text{ mA}$$

$$r_\pi = \frac{(100)(0.026)}{0.4427} = 5.873 \text{ k}\Omega$$

$$A_v = \frac{-(100)(2)}{5.873 + (101)(1)} = -1.871$$

$$\text{So } 1.871 \leq |A_v| \leq 1.895$$

Solution 6.19

$$\begin{aligned}
 \text{(a) (i) } I_{BQ} &= \frac{5-0.7}{2.5+(81)(10)} = 0.005292 \text{ mA}, \Rightarrow I_{CQ} = 0.4234 \text{ mA} \\
 g_m &= \frac{0.4234}{0.026} = 16.28 \text{ mA/V}, \quad r_\pi = \frac{(80)(0.026)}{0.4234} = 4.91 \text{ k}\Omega \\
 A_v &= -g_m (R_C \parallel R_L) \left(\frac{r_\pi}{r_\pi + R_S} \right) = -(16.28)(5 \parallel 5) \left(\frac{4.91}{4.91+2.5} \right) = -26.97 \\
 i_o &= \frac{v_o}{R_L} = \frac{A_v v_s}{R_L} \\
 \text{or } G_f &= \frac{i_o}{v_s} = \frac{-26.97}{5} = -5.39 \text{ mA/V} \\
 \text{(ii) } v_o &= -(26.97)(4 \times 10^{-3} \sin \omega t) = -0.108 \sin \omega t \text{ (V)} \\
 i_o &= (-5.39 \times 10^{-3})(4 \times 10^{-3} \sin \omega t) \Rightarrow -21.6 \sin \omega t \text{ (}\mu\text{A)} \\
 \text{(b) (i) } I_{CQ} &= (120) \left(\frac{5-0.7}{2.5+(121)(10)} \right) = 0.4256 \text{ mA} \\
 g_m &= \frac{0.4256}{0.026} = 16.37 \text{ mA/V}, \quad r_\pi = \frac{(120)(0.026)}{0.4256} = 7.33 \text{ k}\Omega \\
 A_v &= -(16.37)(5 \parallel 5) \left(\frac{7.33}{7.33+2.5} \right) = -30.5 \\
 G_f &= \frac{-30.5}{5} = -6.1 \text{ mA/V} \\
 \text{(ii) } v_o &= -(30.5)(4 \times 10^{-3} \sin \omega t) = -0.122 \sin \omega t \text{ (V)} \\
 i_o &= -24.4 \sin \omega t \text{ (}\mu\text{A)}
 \end{aligned}$$

Solution 6.35

$$I_{EQ} = 0.8 \text{ mA}, \quad I_{CQ} = 0.790 \text{ mA}, \quad I_{BQ} = 0.009877 \text{ mA}$$

$$V_E = 0.7 + (0.009877)(20) = 0.898 \text{ V}$$

$$V_C = (0.79)(2.5) - 5 = -3.025 \text{ V}$$

$$\text{Then } V_{ECQ} = V_E - V_C = 3.923 \text{ V}$$

$$\Delta V_{EC} = \Delta I_C (R_C \parallel R_L) = \Delta I_C (2.5 \parallel 4) = \Delta I_C (1.538)$$

$$\text{For } \Delta I_C = 0.79 - 0.08 = 0.71 \text{ mA, then } \Delta V_{EC} = (0.71)(1.538) = 1.09 \text{ V}$$

$$\text{So, } \Delta I_C = 2(0.71) = 1.42 \text{ mA peak-to-peak,}$$

$$\Delta i_o = \left(\frac{2.5}{2.5 + 4} \right) \Delta I_C = 0.546 \text{ mA peak-to-peak}$$

Solution 6.45

a.

$$R_{TH} = R_1 \parallel R_2 = 10 \parallel 10 = 5 \text{ k}\Omega$$

$$V_{TH} = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) (-10) = -5 \text{ V}$$


$$V_{TH} = I_{BQ} R_{TH} + V_{BE}(\text{on}) + (1 + \beta) I_{BQ} R_E - 10$$

$$I_{BQ} = \frac{-5 - 0.7 - (-10)}{5 + (121)(2)} = 0.0174 \text{ mA}$$

$$I_{CQ} = 2.09 \text{ mA}, \quad I_{EQ} = 2.11 \text{ mA}$$

$$V_{CEQ} = 10 - (2.09)(1) - (2.11)(2) = 3.69 \text{ V}$$

b.

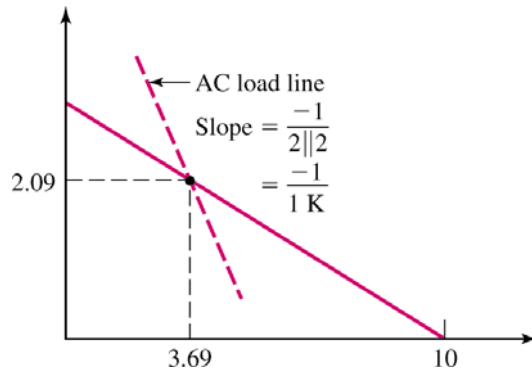

c.

$$r_\pi = \frac{(120)(0.026)}{2.09} = 1.49 \text{ k}\Omega$$

$$A_v = \frac{(1 + \beta)(R_E \parallel R_L)}{r_\pi + (1 + \beta)(R_E \parallel R_L)} \cdot \left(\frac{R_1 \parallel R_2 \parallel R_{ib}}{R_1 \parallel R_2 \parallel R_{ib} + R_s} \right)$$

$$R_{ib} = r_\pi + (1 + \beta)(R_E \parallel R_L) = 1.49 + (121)(2 \parallel 2)$$

$$R_{ib} = 122.5 \text{ k}\Omega, \quad R_1 \parallel R_2 \parallel R_{ib} = 5 \parallel 122.5 = 4.80 \text{ k}\Omega$$

$$A_v = \frac{(121)(2 \parallel 2)}{1.49 + (121)(2 \parallel 2)} \cdot \left(\frac{4.80}{4.80 + 5} \right) \Rightarrow \underline{A_v = 0.484}$$

d.

$$R_{ib} = r_\pi + (1 + \beta)(R_E \parallel R_L)$$

$$R_{ib} = 1.49 + (121)(2 \parallel 2) \Rightarrow R_{ib} = 122 \text{ k}\Omega$$

$$R_o = R_E \parallel \left(\frac{r_\pi + R_1 \parallel R_2 \parallel R_s}{1 + \beta} \right) = 2 \parallel \left(\frac{1.49 + 5 \parallel 5}{121} \right) \Rightarrow R_o = 32.4 \Omega$$

Solution 6.51

$$R_{TH} = R_1 \parallel R_2 = 40 \parallel 60 = 24 \text{ k}\Omega$$

$$V_{TH} = \left(\frac{60}{60+40} \right) (10) = 6 \text{ V}$$

$$\text{For } \beta = 75, \quad I_{BQ} = \frac{6-0.7}{24+(76)(5)} = 0.0131 \text{ mA}$$

$$I_{CQ} = 0.984 \text{ mA}$$

$$\text{For } \beta = 150, \quad I_{BQ} = \frac{6-0.7}{24+(151)(5)} = 0.00680 \text{ mA}$$

$$I_{CQ} = 1.02 \text{ mA}$$

$$\text{For } \beta = 75, \quad r_\pi = \frac{(75)(0.026)}{0.984} = 1.98 \text{ k}\Omega$$

$$\text{For } \beta = 150, \quad r_\pi = \frac{(150)(0.026)}{1.02} = 3.82 \text{ k}\Omega$$

$$\text{For } \beta = 75, \quad R_{ib} = r_\pi + (1+\beta)(R_E \parallel R_L) = 65.3 \text{ k}\Omega$$

$$\text{For } \beta = 150, \quad R_{ib} = 130 \text{ k}\Omega$$

$$A_v = \frac{(1+\beta)(R_E \parallel R_L)}{r_\pi + (1+\beta)(R_E \parallel R_L)} \cdot \frac{R_1 \parallel R_2 \parallel R_{ib}}{R_1 \parallel R_2 \parallel R_{ib} + R_s}$$

$$\text{For } \beta = 75, \quad R_1 \parallel R_2 \parallel R_{ib} = 40 \parallel 60 \parallel 65.3 = 17.5 \text{ k}\Omega$$

$$A_v = \frac{(76)(0.833)}{1.98+(76)(0.833)} \cdot \frac{17.5}{17.5+4} = 0.789$$

$$\text{For } \beta = 150, \quad R_1 \parallel R_2 \parallel R_{ib} = 40 \parallel 60 \parallel 130 = 20.3 \text{ k}\Omega$$

$$A_v = \frac{(151)(0.833)}{3.82+(151)(0.833)} \cdot \frac{20.3}{20.3+4} = 0.811$$

$$\text{So } 0.789 \leq A_v \leq 0.811$$

$$A_i = (1+\beta) \left(\frac{R_E}{R_E + R_L} \right) \left(\frac{R_{TH}}{R_{TH} + R_{ib}} \right)$$

$$\beta = 75$$

$$A_i = (76) \left(\frac{5}{5+1} \right) \left(\frac{24}{24+65.3} \right) \Rightarrow \underline{A_i = 17.0}$$

$$\beta = 150$$

$$A_i = (151) \left(\frac{5}{6} \right) \left(\frac{24}{24+130} \right) \Rightarrow \underline{A_i = 19.6}$$

$$\underline{17.0 \leq A_i \leq 19.6}$$