

# **Homework 4 Solution**

## Solution 4.25

(a)

$$I_{DQ} = K_p (V_{SGQ} + V_{TP})^2$$

$$0.25 = 0.8(V_{SGQ} - 0.5)^2$$

$$V_{SGQ} = 1.059 \text{ V}$$

$$R_s = \frac{3 - 1.059}{0.25} \Rightarrow \underline{R_s = 7.76 \text{ K}}$$

$$V_D = V_S - V_{SDQ} = 1.059 - 1.5 = -0.441 \text{ V}$$

$$R_D = \frac{-0.441 - (-3)}{0.25} \Rightarrow \underline{R_D = 10.2 \text{ K}}$$

(b)

$$A_v = -g_m (R_D \parallel R_L)$$

$$g_m = 2\sqrt{K_p I_{DQ}} = 2\sqrt{(0.8)(0.25)} = 0.8944 \text{ mA/V}$$

$$A_v = -(0.8944)(10.2 \parallel 2)$$

$$A_v = -1.50$$

(c)

$$\Delta V_o = \Delta I (R_D \parallel R_L) = 0.25(10.2 \parallel 2) = 0.418$$

$$\text{So } \underline{\Delta V_o = 0.836 \text{ peak-to-peak}}$$

Solution 4.31

$$A_v = \frac{g_m (R_L \parallel r_o)}{1 + g_m (R_L \parallel r_o)}$$

$$0.98 = \frac{g_m r_o}{1 + g_m r_o} \Rightarrow g_m r_o = 49$$

$$\text{Also } 0.49 = \frac{g_m (R_L \parallel r_o)}{1 + g_m (R_L \parallel r_o)} = \frac{g_m \left( \frac{R_L r_o}{R_L + r_o} \right)}{1 + g_m \left( \frac{R_L r_o}{R_L + r_o} \right)}$$

$$0.49 = \frac{g_m (R_L r_o)}{R_L + r_o + g_m (R_L r_o)}$$

$$0.49 = \frac{(49)(1)}{1 + r_o + (49)(1)} = \frac{49}{50 + r_o}$$

$$\underline{r_o = 50 \text{ K}}$$

$$\underline{g_m = 0.98 \text{ mA/V}}$$

Solution 4.37

$$\begin{aligned}
 \text{(a) (i) } K_n &= \frac{k'_n}{2} \cdot \frac{W}{L} = \left( \frac{0.1}{2} \right) (20) = 1 \text{ mA/V}^2 \\
 g_m &= 2\sqrt{K_n I_{DQ}} = 2\sqrt{(1)(5)} = 4.472 \text{ mA/V} \\
 r_o &= \frac{1}{\lambda I_{DQ}} = \frac{1}{(0.02)(5)} = 10 \text{ k}\Omega \\
 r_o \parallel R_L &= 10 \parallel 4 = 2.857 \text{ k}\Omega \\
 A_v &= \frac{g_m (r_o \parallel R_L)}{1 + g_m (r_o \parallel R_L)} = \frac{(4.472)(2.857)}{1 + (4.472)(2.857)} = 0.927 \\
 \text{(ii) } R_o &= \frac{1}{g_m} \parallel r_o = \frac{1}{4.472} \parallel 10 \\
 R_o &= 219 \Omega \\
 \text{(b) (i) } g_m &= 2\sqrt{(1)(2)} = 2.828 \text{ mA/V} \\
 r_o &= \frac{1}{(0.02)(2)} = 25 \text{ k}\Omega \\
 r_o \parallel R_L &= 25 \parallel 4 = 3.448 \text{ k}\Omega \\
 A_v &= \frac{(2.828)(3.448)}{1 + (2.828)(3.448)} = 0.907 \\
 \text{(ii) } R_o &= \frac{1}{g_m} \parallel r_o = \frac{1}{2.828} \parallel 25 \\
 R_o &= 349 \Omega
 \end{aligned}$$

# Solution 4.49

a.

$$I_{DQ} = K_p (V_{SG} + V_{TP})^2$$

$$0.75 = (0.5)(V_{SG} - 1)^2 \Rightarrow V_{SG} = 2.225 \text{ V}$$

$$5 = I_{DQ}R_S + V_{SG} \Rightarrow R_S = \frac{5 - 2.225}{0.75} \Rightarrow \underline{R_S = 3.70 \text{ k}\Omega}$$

$$V_{SDQ} = 10 - I_{DQ}(R_S + R_D)$$

$$6 = 10 - (0.75)(3.70 + R_D) \Rightarrow \underline{R_D = 1.63 \text{ k}\Omega}$$

b.

$$R_i = \frac{1}{g_m}$$

$$g_m = 2\sqrt{K_p I_{DQ}} = 2\sqrt{(0.5)(0.75)} = 1.225 \text{ mA/V}$$

$$R_i = \frac{1}{1.225} \Rightarrow \underline{R_i = 0.816 \text{ k}\Omega}$$

$$R_o = R_D \Rightarrow \underline{R_o = 1.63 \text{ k}\Omega}$$

c.

$$i_0 = \left( \frac{R_D}{R_D + R_L} \right) \left( \frac{R_S}{R_S + [1/g_m]} \right) \cdot i_i$$

$$i_0 = \left( \frac{1.63}{1.63 + 2} \right) \left( \frac{3.70}{3.70 + 0.816} \right) i_i$$

$$i_0 = 0.368 i_i = \underline{i_0 = 1.84 \sin \omega t (\mu A)}$$

$$v_0 = i_0 R_L = (1.84)(2) \sin \omega t \Rightarrow \underline{v_0 = 3.68 \sin \omega t (\text{mV})}$$

Solution 4.57

(a)

$$I_{DQ} = K_L (V_{GSL} - V_{TNL})^2 = K_L (V_{DSL} - V_{TNL})^2$$

$$I_D = (0.1)(4-1)^2 = 0.9 \text{ mA}$$

$$I_{DQ} = K_D (V_{GSD} - V_{TND})^2$$

$$0.9 = (1)(V_{GSD} - 1)^2 \Rightarrow V_{GSD} = 1.95 \text{ V}$$

$$V_{GG} = V_{GSD} + V_{DSL} = 1.95 + 4 \Rightarrow \underline{V_{GG} = 5.95 \text{ V}}$$

(b.)

$$I_{DD} = I_{DL}$$

$$K_D (V_{GSD} - V_{TND})^2 = K_L (V_{GSL} - V_{TNL})^2$$

$$\sqrt{\frac{K_D}{K_L}} (V_{GG} + V_i - V_o - V_{TND}) = V_o - V_{TNL}$$

$$V_o \left( 1 + \sqrt{\frac{K_D}{K_L}} \right) = \sqrt{\frac{K_D}{K_L}} (V_{GG} + V_i - V_{TND}) + V_{TNL}$$

$$A_v = \frac{dV_o}{dV_i} = \frac{\sqrt{K_D / K_L}}{1 + \sqrt{K_D / K_L}} \Rightarrow \underline{A_v = \frac{1}{1 + \sqrt{K_L / K_D}}}$$

(c) From Problem 4.55.

$$R_{LD} = \frac{1}{2K_L (V_{DSL} - V_{TNL})}$$

$$= \frac{1}{2(0.1)(4-1)} = 1.67 \text{ k}\Omega$$

...

$$g_m = 2\sqrt{K_D I_{DQ}} = 2\sqrt{(1)(0.9)} = 1.90 \text{ mA/V}$$

$$A_v = \frac{g_m (R_{LD} \parallel R_L)}{1 + g_m (R_{LD} \parallel R_L)} = \frac{(1.90)(1.67 \parallel 4)}{1 + (1.90)(1.67 \parallel 4)} \Rightarrow \underline{A_v = 0.691}$$