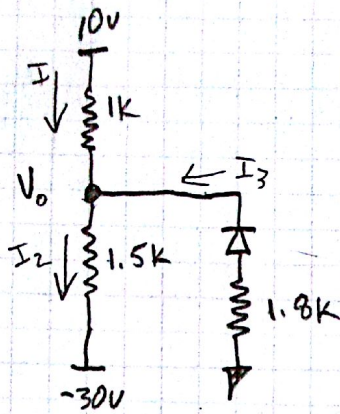


28)



$$\frac{10V - V_o}{1k} - \frac{V_o - (-30V)}{1.5k} + \frac{0 - (V_o + 0.7V)}{1.8k} = 0$$

$$V_o = -4.675V$$

$$I_1 = \frac{10V - V_o}{1k} = 14.675mA$$

$$I_2 = \frac{V_o - (-30)}{1.5k} = 16.883mA$$

$$I_3 = \frac{0 - (V_o + 0.7)}{1.8k} = 2.208mA$$

29)



a) $V_{BB} = 1V$

$$0 = 1V - I_D(50k) - (26mV) \ln\left(\frac{I_D}{I_s} + 1\right) - I_D(80k)$$

$$I_D = 6.3997\mu A$$

$$V_D = \frac{KT}{q} \ln\left(\frac{I_D}{I_s}\right) = 26mV \ln\left(\frac{6.3997\mu A}{10nA}\right) \Rightarrow V_D = 167.997mV$$


b) $V_{BB} = 10V$

$$0 = 10V - I_D(50k) - (26mV) \ln\left(\frac{I_D}{I_s} + 1\right) - I_D(80k)$$

$$I_D = 75.138\mu A$$

$$V_D = \frac{KT}{q} \ln\left(\frac{I_D}{I_s}\right) = 26mV \ln\left(\frac{75.138\mu A}{10nA}\right) = V_D = 232.037mV$$

31)

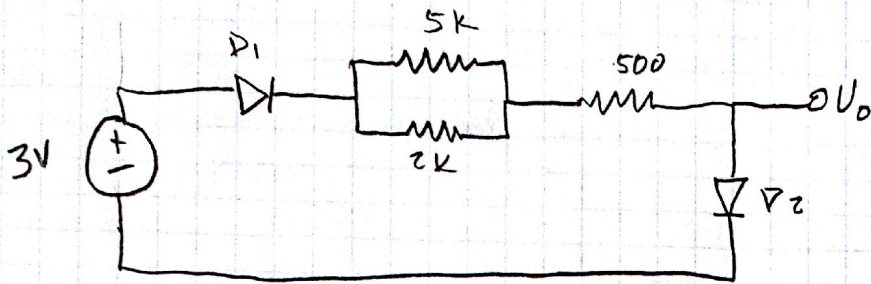

$$R_{eq} = 1.429 \text{ k}\Omega$$


$$R_{eq} + 500 = 1.929 \text{ k}\Omega$$

$$3V - (26\text{mV}) \ln\left(\frac{I_D}{I_S} + 1\right) - I_D (1.929\text{k}) + (26\text{mV}) \ln\left(\frac{I_D}{I_S} + 1\right) = 0$$

$$I_D = 1.97 \text{ mA}$$


$$V_0 = V_{DZ} = 26\text{mV} \ln\left(\frac{1.537\text{mA}}{4\text{nA}} + 1\right) = 327.84 \text{ mV}$$

32)

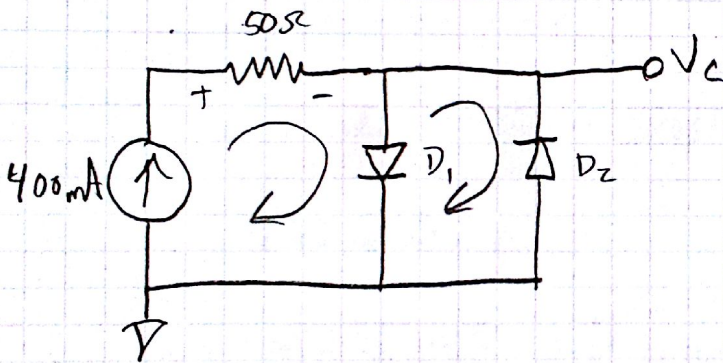

$$I_{S1} = 175 \text{ nA}$$

$$I_{S2} = 100 \text{ nA}$$

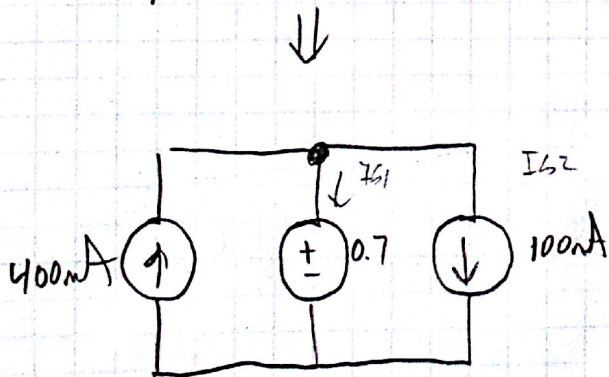


$$400\text{mA} = I_{D1} + 100\text{nA}$$

$$I_{D1} = 399.99 \text{ nA}$$

$$V_{D1} = 0.026 \ln\left(\frac{399.99\text{nA}}{175\text{nA}}\right)$$

$$V_{D1} = 380.697 \text{ mV}$$

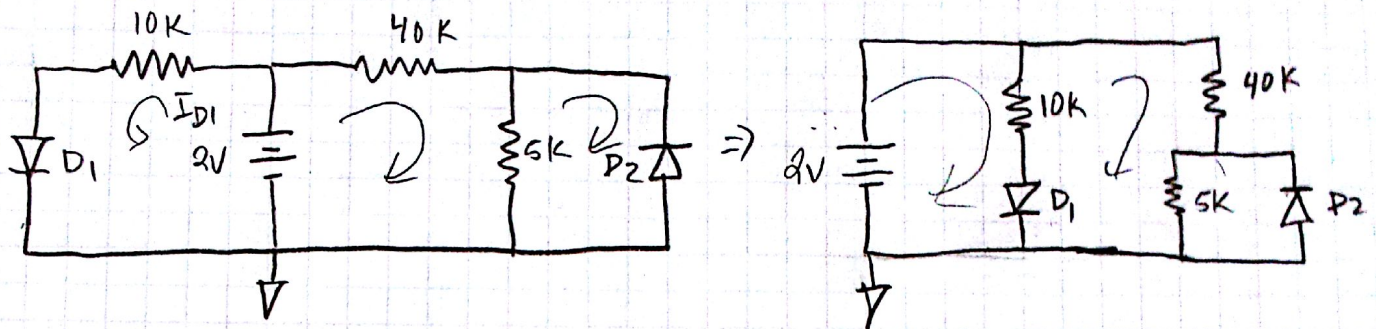33) $I_{D1} = ?$, $V_{D1} = ?$, $I_{5K} = ?$



$$2 - I_{D1}(10K) - 0.026 \ln\left(\frac{I_{D1}}{100pA} + 1\right) = 0$$

$$I_{D1} = 162.81 \mu A$$

$$V_{D1} = 0.026 \ln\left(\frac{162.81 \mu A}{100 pA} + 1\right)$$



$$V_{D1} = 371.876 mV$$

$$I_{5K} \quad 0 = \frac{2 - V_0}{40K} - \frac{V_0}{5K} - 100pA$$

$$V_0 = 222.222 mV$$

$$I_{5K} = \frac{222.222 mV}{5K} = 44.444 \mu A = I_{5K}$$

31)

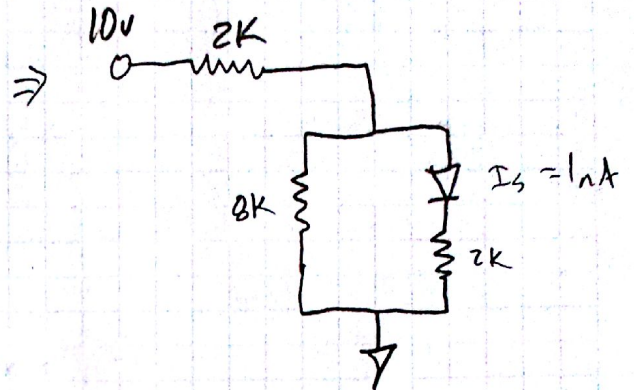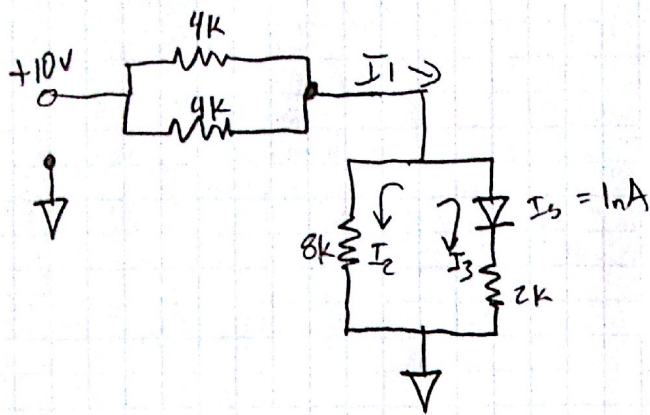


$$V_D = 0 \quad 8k // 2k = 1.6k$$

$$I_T = \frac{10V}{2k + 1.6k} \Rightarrow I_T = 2.778mA$$

$$2.778mA \left(\frac{8k}{8k + 2k} \right) = I_3 = 2.22mA$$

$$V_D = 26mV \ln \left(\frac{2.22mA}{1nA} + 1 \right) = 379.965mV$$

36)

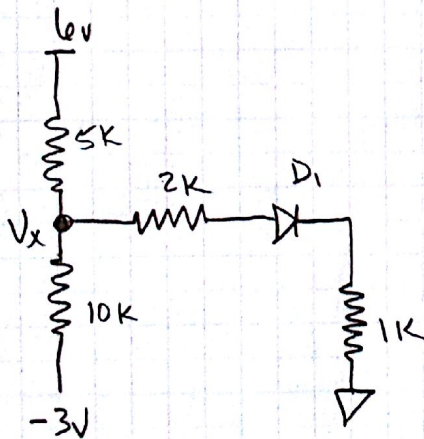

$$\frac{V_x - (-3)}{10k} + \frac{V_x - 6}{5k} + \frac{V_x}{3k} = 0$$

$$V_x = 1.421V$$

$$I_D = \frac{V_x}{3k} \Rightarrow \frac{1.421V}{3k} = 473.684\mu A = I_D$$

$$V_D = 0.026 \ln \left(\frac{473.684}{1nA} + 1 \right) = 142.262mV = V_D$$