

Homework 6 Solutions

Solution 5.33

$$V_{BB} = 0.$$

$$\text{Cutoff } V_0 = \left(\frac{R_L}{R_C + R_L} \right) V_{CC} = \left(\frac{10}{10 + 5} \right) (5)$$

a. $V_0 = 3.33 \text{ V}$

$$V_{BB} = 1 \text{ V}$$

$$I_B = \frac{1 - 0.7}{50} \Rightarrow 6 \text{ } \mu\text{A}$$

$$I_C = \beta I_B = (75)(6) \Rightarrow I_C = 0.45 \text{ mA}$$

$$\frac{5 - V_0}{5} = I_C + \frac{V_0}{10}$$

b. $1 - 0.45 = V_0 \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{10} \right) \Rightarrow \underline{V_0 = 1.83 \text{ V}}$

c. Transistor in saturation $V_0 = V_{CE}(\text{sat}) = 0.2 \text{ V}$

Solution 5.57

(a)

$$R_{TH} = 36 \parallel 68 = 23.5 \text{ k}\Omega$$

$$V_{TH} = \left(\frac{36}{36 + 68} \right) (10) = 3.46 \text{ V}$$

$$I_{BQ} = \frac{3.46 - 0.7}{23.5 + (51)(30)} = 0.00178 \text{ mA}$$

$$I_{CQ} = 0.0888 \text{ mA}, \quad I_{EQ} = 0.0906 \text{ mA}$$

$$V_{CEQ} = 10 - (0.0888)(42) - (0.0906)(30) \Rightarrow V_{CEQ} = 3.55 \text{ V}$$

(b)

$$R_1 = 22.7 \text{ k}, R_2 = 12 \text{ k}, R_C = 14 \text{ k}, R_E = 10 \text{ k}$$

$$R_{TH} = 7.85 \text{ k} \quad V_{TH} = 3.46$$

$$I_{BQ} = \frac{3.46 - 0.7}{7.85 + (51)(10)} = 0.00533 \text{ mA}$$

$$I_{CQ} = 0.266 \text{ mA} \quad I_{EQ} = 0.272 \text{ mA}$$

$$V_{CE} = 10 - (0.266)(14) - (0.272)(10)$$

$$\underline{V_{CE} = 3.56 \text{ V}}$$

Solution 5.73

a.

$$R_{TH} = 500 \parallel 500 \parallel 70 = 250 \parallel 70 = 54.7 \text{ k}\Omega$$

$$\frac{5 - V_{TH}}{500} + \frac{3 - V_{TH}}{500} = \frac{V_{TH} - (-5)}{70}$$

$$\frac{5}{500} + \frac{3}{500} - \frac{5}{70} = V_{TH} \left(\frac{1}{500} + \frac{1}{500} + \frac{1}{70} \right) \Rightarrow -0.0554 = V_{TH} (0.0183)$$

$$V_{TH} = -3.03 \text{ V}$$

b.

$$I_{BQ} = \frac{V_{TH} - V_{BE}(\text{on}) - (-5)}{R_{TH} + (1 + \beta)R_E}$$

$$= \frac{-3.03 - 0.7 + 5}{54.7 + (101)(5)}$$

$$I_{BQ} = 0.00227 \text{ mA}$$

$$I_{CQ} = 0.227 \text{ mA}, I_{EQ} = 0.229$$

$$V_{CEQ} = 20 - (0.227)(50) - (0.229)(5)$$

$$\underline{V_{CEQ} = 7.51 \text{ V}}$$

Solution 5.79

$$R_{TH} = R_1 \parallel R_2 = 100 \parallel 40 = 28.6 \text{ k}\Omega$$

$$V_{TH} = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) (10) = \left(\frac{40}{40 + 100} \right) (10) = 2.86 \text{ V}$$

$$I_{B1} = \frac{V_{TH} - V_{BE}(on)}{R_{TH} + (1 + \beta)R_{E1}} = \frac{2.86 - 0.7}{28.6 + (121)(1)}$$

$$I_{B1} = 0.0144 \text{ mA}, I_{C1} = 1.73 \text{ mA}, I_{E1} = 1.75 \text{ mA}$$

$$\frac{10 - V_{B2}}{3} = I_{C1} + I_{B2}$$

$$I_{E2} = \frac{V_{B2} - V_{BE}(on) - (-10)}{5}$$

$$\frac{10 - V_{B2}}{3} = I_{C1} + \frac{V_{B2} - 0.7 + 10}{(121)(5)}$$

$$\frac{10}{3} - 1.73 - \frac{9.3}{605} = V_{B2} \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{(121)(5)} \right)$$

$$1.588 = V_{B2} (0.335) \Rightarrow V_{B2} = 4.74 \text{ V}$$

$$I_{E2} = \frac{4.74 - 0.7 - (-10)}{5} \Rightarrow \underline{I_{E2} = 2.808 \text{ mA}}$$

$$\underline{I_{B2} = 0.0232 \text{ mA}}$$

$$\underline{I_{C2} = 2.785 \text{ mA}}$$

$$V_{CEQ1} = 4.74 - (1.75)(1) \Rightarrow \underline{V_{CEQ1} = 2.99 \text{ V}}$$

$$V_{CEQ2} = 10 - (4.74 - 0.7) \Rightarrow \underline{V_{CEQ2} = 5.96 \text{ V}}$$

Solution 6.1

$$(a) (i) \quad g_m = \frac{I_{CQ}}{V_T} = \frac{0.5}{0.026} = 19.23 \text{ mA/V}$$

$$r_\pi = \frac{\beta V_T}{I_{CQ}} = \frac{(180)(0.026)}{0.5} = 9.36 \text{ k}\Omega$$

$$r_o = \frac{V_A}{I_{CQ}} = \frac{150}{0.5} = 300 \text{ k}\Omega$$

$$(ii) \quad g_m = \frac{2}{0.026} = 76.92 \text{ mA/V}$$

$$r_\pi = \frac{(180)(0.026)}{2} = 2.34 \text{ k}\Omega$$

$$r_o = \frac{150}{2} = 75 \text{ k}\Omega$$

$$(b) (i) \quad g_m = \frac{0.25}{0.026} = 9.615 \text{ mA/V}$$

$$r_\pi = \frac{(80)(0.026)}{0.25} = 8.32 \text{ k}\Omega$$

$$r_o = \frac{100}{0.25} = 400 \text{ k}\Omega$$

$$(ii) \quad g_m = \frac{0.08}{0.026} = 3.077 \text{ mA/V}$$

$$r_\pi = \frac{(80)(0.026)}{0.08} = 26 \text{ k}\Omega$$

$$r_o = \frac{100}{0.08} = 1250 \text{ k}\Omega$$