

Homework 9 Solutions

Solution 7.17

a.

$$R_{TH} = R_1 \parallel R_2 = 10 \parallel 1.5 = 1.304 \text{ k}\Omega$$

$$V_{TH} = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) V_{CC} = \left(\frac{1.5}{1.5 + 10} \right) (12) = 1.565 \text{ V}$$

$$I_{BQ} = \frac{1.565 - 0.7}{1.30 + (101)(0.1)} = 0.0759 \text{ mA}$$

$$I_{CQ} = 7.585 \text{ mA}$$

$$r_\pi = \frac{(100)(0.026)}{7.59} = 0.343 \text{ k}\Omega$$

$$g_m = \frac{7.59}{0.026} = 292 \text{ mA/V}$$


$$\begin{aligned} R_i &= R_1 \parallel R_2 \parallel [r_\pi + (1 + \beta)R_E] \\ &= 10 \parallel 1.5 \parallel [0.343 + (101)(0.1)] \\ &= 1.30 \parallel 10.44 \Rightarrow R_i = 1.159 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

$$\tau = (R_s + R_i)C_C = (0.5 + 1.16) \times 10^3 \times (0.1 \times 10^{-6})$$

$$\tau = 1.659 \times 10^{-4} \text{ s}$$


$$f_L = \frac{1}{2\pi\tau} = \frac{1}{2\pi(1.66 \times 10^{-4})} \Rightarrow f_L = 959 \text{ Hz}$$

b.

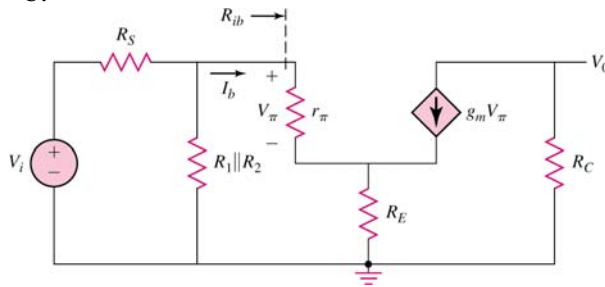

$$\begin{aligned}
 V_0 &= -(\beta I_b) R_C \\
 R_{ib} &= r_\pi + (1 + \beta) R_E \\
 &= 0.343 + (101)(0.1) = 10.44 \text{ k}\Omega \\
 I_b &= \left(\frac{R_1 \parallel R_2}{R_1 \parallel R_2 + R_{ib}} \right) I_i \\
 &= \left(\frac{1.30}{1.30 + 10.4} \right) I_i = (0.111) I_i \\
 I_i &= \frac{V_i}{R_S + R_1 \parallel R_2 \parallel R_{ib}} \\
 &= \frac{V_i}{0.5 + (1.3) \parallel (10.44)} \\
 I_i &= \frac{V_i}{1.659} \\
 \left| \frac{V_0}{V_i} \right| &= \frac{\beta R_C (0.111)}{1.659} \Rightarrow \left| \frac{V_0}{V_i} \right|_{\text{midband}} = \frac{(100)(1)(0.111)}{1.659} \Rightarrow \left| \frac{V_0}{V_i} \right|_{\text{midband}} = 6.69
 \end{aligned}$$

c.

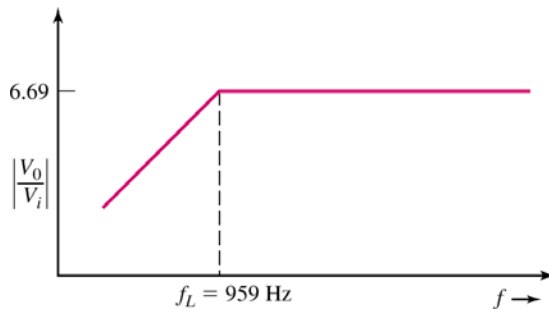

Solution 7.21

$$(a) \quad R_{TH} = (0.1)(1 + \beta)R_E = (0.1)(121)(4) = 48.4 \text{ k}\Omega$$

$$I_{BQ} = \frac{I_{EQ}}{1 + \beta} = \frac{1.5}{121} = 0.012397 \text{ mA}$$

$$V_{TH} = I_{BQ}R_{TH} + V_{BE}(on) + I_{EQ}R_E = \frac{1}{R_1} \cdot R_{TH} \cdot V_{CC}$$

$$\text{so } \frac{1}{R_1}(48.4)(12) = (0.012397)(48.4) + 0.7 + (1.5)(4)$$

which yields $R_1 = 79.6 \text{ k}\Omega$ and $R_2 = 124 \text{ k}\Omega$

$$(b) \quad I_{CQ} = \left(\frac{120}{121}\right)(1.5) = 1.488 \text{ mA}$$

$$r_\pi = \frac{(120)(0.026)}{1.488} = 2.097 \text{ k}\Omega, \quad r_o = \frac{50}{1.488} = 33.6 \text{ k}\Omega$$

$$A_v = \frac{(1 + \beta)(r_o \parallel R_E \parallel R_L)}{r_\pi + (1 + \beta)(r_o \parallel R_E \parallel R_L)}$$

$$\text{Now } r_o \parallel R_E \parallel R_L = 33.6 \parallel 4 \parallel 4 = 1.888 \text{ k}\Omega$$

$$A_v = \frac{(121)(1.888)}{2.097 + (121)(1.888)} = 0.991$$

$$(c) \quad R_o = R_E \parallel r_o \parallel \frac{r_\pi}{1 + \beta} = 4 \parallel 33.6 \parallel \frac{2.097}{121} \Rightarrow R_o = 17.25 \Omega$$

$$(d) \quad f_L = \frac{1}{2\pi(R_o + R_L)C_{C2}} = \frac{1}{2\pi(17.25 + 4000)(2 \times 10^{-6})}$$

$$f_L = 19.8 \text{ Hz}$$

Solution 7.23

$$(a) \frac{V_{gs}}{V_i} = \frac{-\left(\frac{1}{g_m} \parallel \frac{1}{sC_i}\right)}{\left(\frac{1}{g_m} \parallel \frac{1}{sC_i}\right) + R_s}$$

$$\text{Now } \left(\frac{1}{g_m} \parallel \frac{1}{sC_i}\right) = \frac{\left(\frac{1}{g_m}\right)\left(\frac{1}{sC_i}\right)}{\frac{1}{g_m} + \frac{1}{sC_i}} = \frac{\frac{1}{g_m}}{1 + s\left(\frac{1}{g_m}\right)C_i}$$

$$\text{So } \frac{V_{gs}}{V_i} = \frac{-\frac{1}{g_m}}{\frac{1}{g_m} + R_s\left(1 + s\left(\frac{1}{g_m}\right)C_i\right)} = \left(\frac{-\frac{1}{g_m}}{\frac{1}{g_m} + R_s}\right) \cdot \frac{1}{\left[1 + s\left(\frac{1}{g_m} \parallel R_s\right)C_i\right]}$$

We have

$$V_o = -g_m V_{gs} \left[\frac{R_D}{R_D + R_L + \frac{1}{sC_C}} \right] \cdot R_L = -g_m V_{gs} \left[\frac{R_D R_L (sC_C)}{1 + s(R_D + R_L)C_C} \right]$$

$$V_o = -g_m V_{gs} \left(\frac{R_D R_L}{R_D + R_L} \right) \left[\frac{s(R_D + R_L)C_C}{1 + s(R_D + R_L)C_C} \right]$$

$$\text{Then } T(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{+g_m (R_D \parallel R_L)}{1 + g_m R_s} \cdot \frac{1}{\left[1 + s\left(\frac{1}{g_m} \parallel R_s\right)C_i\right]} \cdot \left[\frac{s(R_D + R_L)C_C}{1 + s(R_D + R_L)C_C} \right]$$

$$(b) \tau = \left(\frac{1}{g_m} \parallel R_s\right)C_i$$

$$(c) \tau = (R_D + R_L)C_C$$

Solution 7.29

$$(a) \quad V^+ = V_{CEQ} + I_{EQ} R_E$$

$$3.3 = 1.8 + (0.25)R_E \Rightarrow R_E = 6 \text{ k}\Omega$$

$$I_{BQ} = \frac{0.25}{121} = 0.002066 \text{ mA}$$

$$V^+ = I_{BQ} R_B + V_{BE}(on) + I_{EQ} R_E$$

$$3.3 = (0.002066)(R_B) + 0.7 + (0.25)(6) \Rightarrow R_B = 532 \text{ k}\Omega$$

$$(b) \quad I_{CQ} = \left(\frac{120}{121} \right) (0.25) = 0.2479 \text{ mA}, \quad r_\pi = \frac{(120)(0.026)}{0.2479} = 12.59 \text{ k}\Omega$$

$$R_{ib} = r_\pi + (1 + \beta)R_E = 12.59 + (121)(6) = 738.6 \text{ k}\Omega$$

$$R_i = R_B \parallel R_{ib} = 532 \parallel 738.6 = 309.25 \text{ k}\Omega$$

$$\tau_s = \frac{1}{2\pi f_L} = \frac{1}{2\pi(20)} = 0.007958 = (R_s + R_i)C_c$$

$$\text{so } C_c = \frac{0.007958}{(0.1 + 309.25) \times 10^3} \Rightarrow C_c = 0.0257 \mu\text{F}$$

$$(c) \quad \text{For } R_s \ll R_B,$$

$$A_v \cong \frac{(1 + \beta)R_E}{r_\pi + (1 + \beta)R_E} = \frac{(121)(6)}{12.59 + (121)(6)} = 0.983$$

Solution 7.39

$$V_G = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) V_{DD} = \left(\frac{166}{166 + 234} \right) (10) \\ = 4.15 \text{ V}$$

$$I_D = \frac{V_G - V_{GS}}{R_S} = K_n (V_{GS} - V_{TN})^2$$

$$4.15 - V_{GS} = (0.5)(0.5)(V_{GS}^2 - 4V_{GS} + 4)$$

$$0.25V_{GS}^2 - 3.15 = 0 \Rightarrow V_{GS} = 3.55 \text{ V}$$

$$g_m = 2K_n (V_{GS} - V_{TN}) = 2(0.5)(3.55 - 2)$$

$$g_m = 1.55 \text{ mA/V}$$

$$R_0 = R_S \parallel \frac{1}{g_m} = 0.5 \parallel \frac{1}{1.55} = 0.5 \parallel 0.645$$

$$R_0 = 0.282 \text{ k}\Omega$$

$$\tau = (R_o \parallel R_L) C_L \quad \text{and} \quad f_H = \frac{1}{2\pi\tau}$$

$$\text{BW} \cong f_H = 5 \text{ MHz} \Rightarrow \tau = \frac{1}{2\pi(5 \times 10^6)} = 3.18 \times 10^{-8} \text{ s}$$

$$C_L = \frac{\tau}{R_o \parallel R_L} = \frac{3.18 \times 10^{-8}}{(0.282 \parallel 4) \times 10^3} \Rightarrow C_L = 121 \text{ pF}$$