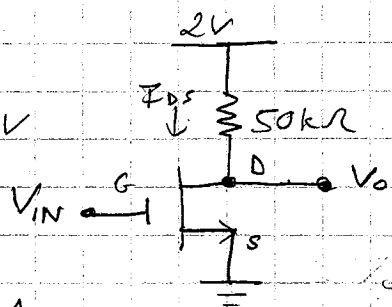


(3.3)  $k'_n = 75 \mu\text{A}/\text{V}^2$   
 $\frac{W}{L} = 4$   
 $V_0 = 1.2\text{V}$ ,  $V_T = 0.5\text{V}$   
 $V_{Tn} = 0.5\text{V}$



$$I_{DS} = \frac{2\text{V} - 1.2\text{V}}{50\text{k}\Omega} = 16\mu\text{A}$$


$$I_{DS} = \frac{k'_n}{2} \left( \frac{W}{L} \right) (V_{IN} - V_{Tn})^2$$

$$V_{IN} = \sqrt{\frac{2 I_{DS}}{k'_n \left( \frac{W}{L} \right)}} + V_{Tn} = \sqrt{\frac{2(16\mu\text{A})}{(75\mu\text{A}/\text{V}^2)(4)}} + 0.5\text{V} = \boxed{0.826\text{V}}$$

$$V_{IN} > V_{Tn} \Rightarrow \text{channel exists} ; V_{DS} = 2\text{V} - (50\text{k}\Omega)(16\mu\text{A}) = 1.2\text{V}$$

$$V_{DS} > V_{IN} - V_{Tn} \Rightarrow \text{saturation verified}$$

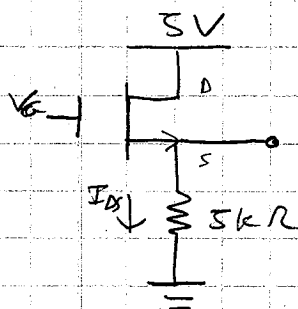(3.4)  $V_{Tn} = 0.8\text{V}$   
 $k'_n = 100 \mu\text{A}/\text{V}^2$   
 $\frac{W}{L} = 4$   
 $I_{DS} = 200\mu\text{A}$



$$V_O = (200\mu\text{A})(5\text{k}\Omega) = 1\text{V}$$

Assume saturation:


$$I_{DS} = \frac{k'_n}{2} \left( \frac{W}{L} \right) (V_{GS} - V_{Tn})^2$$

$$V_{GS} = \sqrt{\frac{2 I_{DS}}{k'_n \left( \frac{W}{L} \right)}} + V_{Tn} = \sqrt{\frac{2(200\mu\text{A})}{(100\mu\text{A}/\text{V}^2)(4)}} + 0.8\text{V} = 1.8\text{V}$$

$$V_G = V_O + V_{GS} = 1.8\text{V} + 1\text{V} = \boxed{2.8\text{V}}$$

$$V_{DS} > V_{GS} - V_{Tn} \therefore \text{transistor is in saturation.}$$

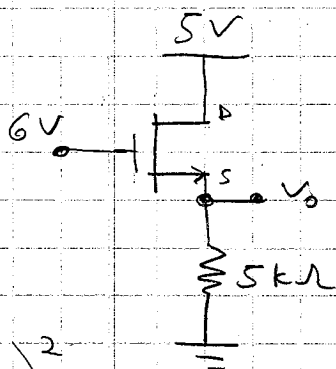(3.6)  $V_{Tn} = 0.8V$   
 $K'_n = 200 \mu A/V^2$   
 $\frac{W}{L} = 4$



Assume Saturation:

$$I_{DS} = \frac{K'_n}{2} \left(\frac{W}{L}\right) (V_{GS} - V_{Tn})^2$$

$$\frac{V_o}{5k\Omega} = \frac{K'_n}{2} \left(\frac{W}{L}\right) (6V - V_o - V_{Tn})^2 \quad I_{DS} = \frac{V_o}{5k\Omega} ; \quad V_{GS} = 6V - V_o$$

$$V_o = (2.5k\Omega)(200 \mu A/V^2)(4)(5.2 - V_o)^2$$


$$V_o = 2(V_o^2 - 10.4V_o + 27.04)$$

$$2V_o^2 - 21.8V_o + 54.08 = 0$$

$$V_o = \frac{21.8 \pm \sqrt{(21.8)^2 - 4(2)(54.08)}}{2(2)} = (3.818, 7.082)$$

$$V_o \neq 7.082 > V_{DD} \quad \therefore \quad V_o = \boxed{3.818V}$$

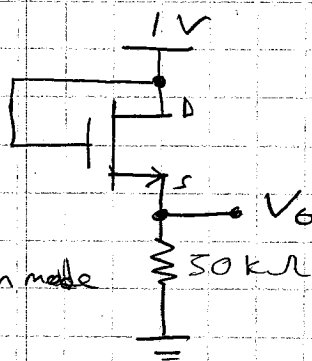(3.8)  $\frac{W}{L} = 5$   
 $V_{Tn} = 0.25V$   
 $K'_n = 110 \mu A/V^2$



$$V_{GS} = V_{DD} > V_{GS} - V_{Tn}$$

∴ saturation mode

$$I_{DS} = \frac{K'_n}{2} \left(\frac{W}{L}\right) (V_{GS} - V_{Tn})^2$$

$$\frac{V_o}{50k\Omega} = \frac{K'_n}{2} \left(\frac{W}{L}\right) (1V - V_o - V_{Tn})^2 \quad I_{DS} = \frac{V_o}{50k\Omega} ; \quad V_{GS} = 1V - V_o$$

$$V_o = (25k\Omega)(110 \mu A/V^2)(5)(0.75 - V_o)^2$$

$$V_o = 13.75(V_o^2 - 1.5V_o + 0.5625)$$

$$13.75V_o^2 - 21.625V_o + 7.73 = 0$$

$$V_o = \frac{21.625 \pm \sqrt{(21.625)^2 - 4(13.75)(7.73)}}{2(13.75)} = (0.550, 1.023)$$

(continued next page)

(3.8 - continued)

Let  $V_o = 0.550$

$$V_{GS} = 1V - 0.550V = 0.450V$$

$$V_{GS} - V_{Th} = 0.450V - 0.25V = 0.2V$$

Let  $V_o = 1.023$

$$V_{GS} = 1V - 1.023V = -0.23V < V_{Th}$$

∴ transistor would be in cutoff

∴  $V_o = \boxed{0.550V}$

$$I_{DS} = \frac{0.550}{50k\Omega} = \boxed{11\mu A}$$

(3.9)  $\frac{W}{L} = 20$

$$V_{Th} = 0.5V$$

$$K_n = 120\mu A/V^2$$

$$V_G = V_{GS} = \left(\frac{20k}{30k}\right)2V = 1.33V$$

Assume saturation:

$$I_{DS} = \frac{K_n}{2} \left(\frac{W}{L}\right) (V_{GS} - V_{Th})^2$$

$$I_{DS} = \frac{120\mu A/V^2}{2} (20) (1.33V - 0.5V)^2$$

$$I_{DS} = \boxed{833\mu A}$$

$$V_o = 2V - (833\mu A)(5k\Omega) = -2.16V$$

Linear:

$$I_{DS} = K_n \left(\frac{W}{L}\right) \left[ (V_{GS} - V_{Th}) V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right]$$

∴ transistor is not in saturation

$$I_{DS} = \frac{2 - V_o}{5k\Omega} ; V_{GS} = V_o$$

$$\frac{2 - V_o}{5k\Omega} = (120\mu A/V^2)(20) \left[ (0.833V) V_o - \frac{V_o^2}{2} \right]$$

$$V_o = (0.204, 1.628) \Rightarrow \text{Let } V_o = 1.628V \Rightarrow V_o = V_{GS} > V_{GS} - V_{Th}$$

$$\text{Let } V_o = 0.205 \Rightarrow V_o = V_{DS} < V_{GS} - V_{Th} \quad \therefore \text{transistor is in linear region}$$

26 SEP 2012

(3.9 - continued)

$$V_0 = \boxed{0.205} \quad I_{DS} = \frac{2 - V_0}{5k\Omega} = \boxed{359.1 \mu A}$$

(3.13)  $V_{Th} = 0.5V$

sat/non-sat border:

$$V_{DS} = V_{GS} - V_{Th}$$

$$4V = V_{GS} - 0.5V$$

$$V_{GS} = 4.5V = V_G$$

$$\left(\frac{R_1}{20k + R_1}\right)(5V) = 4.5V \Rightarrow (5V)R_1 = 4.5V(20k + R_1)$$

$$(0.5V)R_1 = 90k\Omega \cdot V$$

$$R_1 = \boxed{180k\Omega}$$


(3.16)

$$V_{Tp} = -0.8V$$

$$K'_p = 30 \mu A/V^2$$

$$\frac{W}{L} = 2$$

$$V_{GS} = -1.5V$$

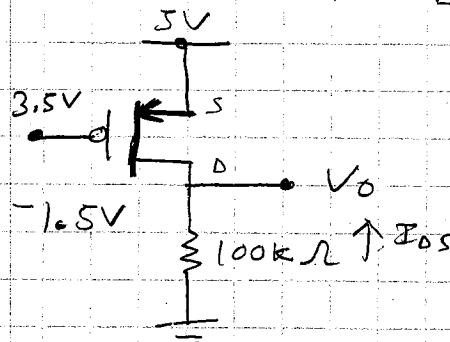


$$|I_{DS}| = \frac{K'_p}{2} \left(\frac{W}{L}\right) (|V_{GS}| - |V_{Tp}|)^2$$

$$|I_{DS}| = \frac{30 \mu A/V^2}{2} (2) (1.5V - 0.8V)^2 = 14.7 \mu A \Rightarrow I_{DS} = \boxed{-14.7 \mu A}$$

$$V_0 = (100k\Omega)(+14.7 \mu A) = \boxed{1.47V}$$

$|V_{DS}| = 3.53V > |V_{GS}| - |V_{Tp}|$  ∴ transistor is in saturation region

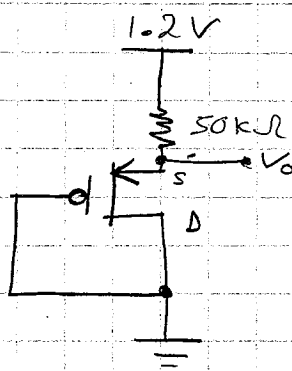(3.21)  $\frac{W}{L} = 6$   
 $V_{Tp} = -0.3V$   
 $K'_p = 40 \mu A/V^2$



Assume saturation:

$$|I_{Ds}| = \frac{K'_p}{2} \left(\frac{W}{L}\right) (|V_{Gs}| - |V_{Tp}|)^2 \quad |I_{Ds}| = \frac{1.2 - V_O}{50k\Omega} \quad ; \quad |V_{Gs}| = |V_O| = |V_{Ds}|$$

$$\frac{1.2 - V_O}{50k\Omega} = \frac{40 \mu A/V^2}{2} (6) (V_O + 0.3V)^2$$

$$1.2 - V_O = (150k) (40 \mu A/V^2) (V_O^2 + 0.6V_O + 0.09)$$

$$-V_O = 6V_O^2 + 3.6V_O - 0.66$$

$$6V_O^2 + 4.6V_O - 0.66 = 0$$

$$V_O = (-0.890, 0.124) \quad V_O \neq -0.890 < 0$$

$$V_{Ds} = 0.124V < V_{Gs} - V_{Tp} = 0.124V - 0.3V = 0.424V$$

∴ transistor is in saturation

$$V_O = \boxed{0.124V} \quad ; \quad I_{Ds} = \frac{0.124V - 1.2V}{50k\Omega} = \boxed{-21.53 \mu A}$$


(3.22)

$$V_{TP} = -0.4V$$

$$\frac{W}{L} = 4$$

$$k'_p = 100 \mu A/V^2$$

$$V_G = V_{GS} = \left(\frac{6k\Omega}{10k\Omega}\right) 2V = -1.2V$$

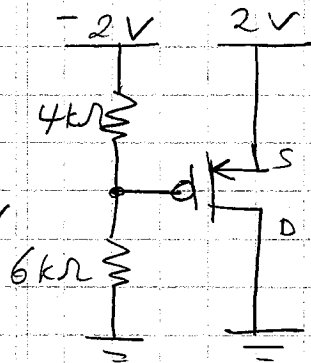Anthony Mancuso  
ECE32T

HW-6

26 SEP 2012

a) Bias State:

$$V_{DS} = 2V, V_{GS} = -1.2V - 2V = -3.2V$$

 $V_{DS} > V_{GS} - V_{TP}$  ∴ transistor is in linear region

$$b) I_{SD} = k'_p \left(\frac{W}{L}\right) \left[ (V_{GS} - V_{TP}) V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right]$$

$$I_{SD} = (100 \mu A/V^2)(4) \left[ (-3.2V + 0.4V)(-2) - \frac{(-2)^2}{2} \right]$$

$$I_{SD} = \boxed{1.44 \text{ mA}}$$

(3.23)


$$V_{TP} = -0.8V$$

$$k'_p = 75 \mu A/V^2$$

$$I_{DS} = 0.25A$$

$$V_{SD} < 0.2V$$

$$V_{GS} = 5V$$

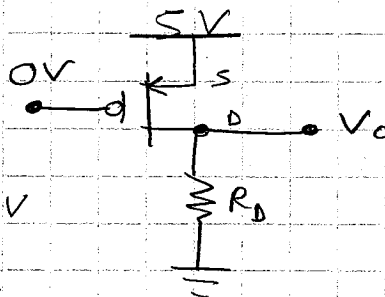∴ Let  $V_{DS} = -0.2V$ 
 $V_{DS} > V_{GS} - V_{TP}$  ∴ transistor is in cutoff

$$I_{SD} = k'_p \left(\frac{W}{L}\right) \left[ (V_{GS} - V_{TP}) V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right]$$

$$0.25 = 75 \mu A/V^2 \left(\frac{W}{L}\right) \left[ (-5 + 0.8)(-0.2) - \frac{(-0.2)^2}{2} \right]$$


$$\frac{W}{L} = \boxed{4,065}$$

$$R_D = \frac{5 - V_{SD}}{0.25A} = \frac{5 - 0.2}{0.25A} = \boxed{19.2 \Omega}$$

(3.27)  $\frac{W}{L} = 4$   
 $V_{Th} = 0.4V$   
 $k'_n = 95 \mu A/V^2$

$$I_{DS} = \frac{V_{o1}}{8k\Omega}$$

$$V_{GS} = 1V - V_{o1}$$

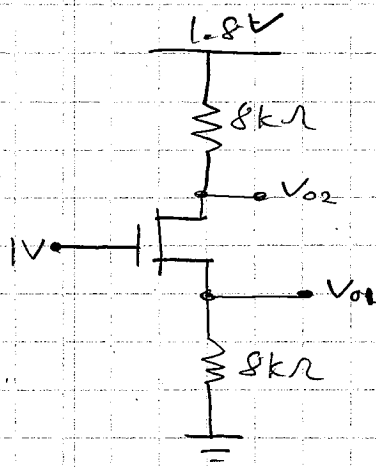

Assume Saturation:

$$I_{DS} = \frac{k'_n}{2} \left( \frac{W}{L} \right) (V_{GS} - V_{Th})^2$$

$$\frac{V_{o1}}{8k\Omega} = \frac{95 \mu A/V^2}{2} (4) [(1V - V_{o1}) - 0.4V]^2$$

$$V_{o1} = 1.52(V_{o1}^2 - 1.2V_{o1} + 0.36)$$

$$1.52V_{o1}^2 - 2.824V_{o1} + 0.5472V = 0$$

$$V_{o1} = (0.2198V, 1.638V)$$

$$V_{o1} \neq 1.638V \Rightarrow V_{GS} = 1V - V_{o1} = -0.638V < 0$$

$$V_{o1} = \boxed{0.2198V}$$

$$V_{GS} = 1 - 0.2198V = 0.780V$$

$V_{GS} > V_{Th}$  ∴ channel is created

$$I_{DS} = \frac{V_{o1}}{8k\Omega} = \boxed{27.47 \mu A}$$

$$V_{o2} = 1.8V - (8k\Omega)(27.47 \mu A)$$

$$V_{o2} = 1.8 - 0.2198V = \boxed{1.58V}$$

$$V_{DS} = V_{o2} - V_{o1} = 1.36V$$

$V_{DS} > V_{GS} - V_{Th}$  ∴ Saturation is verified


Anthony Mancuso  
ECE321  
HW-6  
27 SEP 2012

(3.31)  $V_{TP} = -0.5V$

$$\frac{W}{L} = 5$$

$$K'_P = 50 \mu A/V^2$$

$$V_0 = 0.3V$$

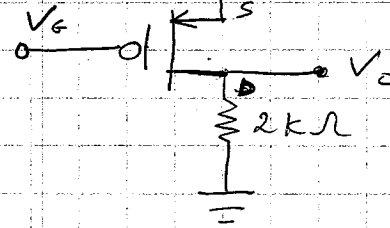

$$I_{SD} = \frac{V_0}{2k\Omega} = 150 \mu A$$

$$V_{SD} = [2V - (150 \mu A)(500\Omega)] - (0.3V)$$

$$V_{SD} = 1.625V$$

For saturation:

$$I_{SD} = \frac{K'_P}{2} \left(\frac{W}{L}\right) (V_{GS} - V_{TP})^2$$

$$150 \mu A = \frac{50 \mu A/V^2}{2} (5) (V_{GS} - (-0.5))^2$$

$$V_{GS} = (-1.5954V, 0.5954V)$$

$V_{GS} \neq 0.5954V$  because  $I_{SD} = 0$  for  $V_{GS} > V_{TP}$

$$V_{GS} = -1.5954V$$

$$V_G = V_S - 1.5954V \Rightarrow V_S = V_0 + V_{DS}$$

$$V_S = 0.3V + 1.625V = 1.925V$$

$$V_G = 1.925V - 1.5954V = \boxed{329.6 \text{ mV}}$$