

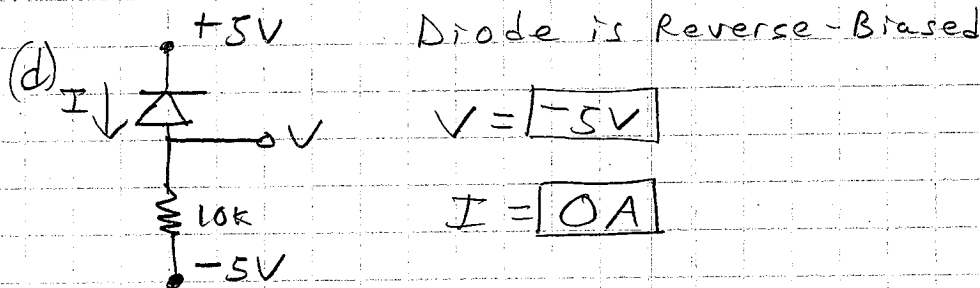
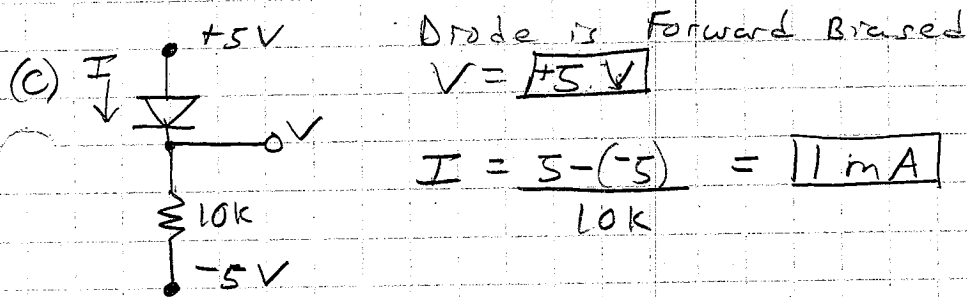
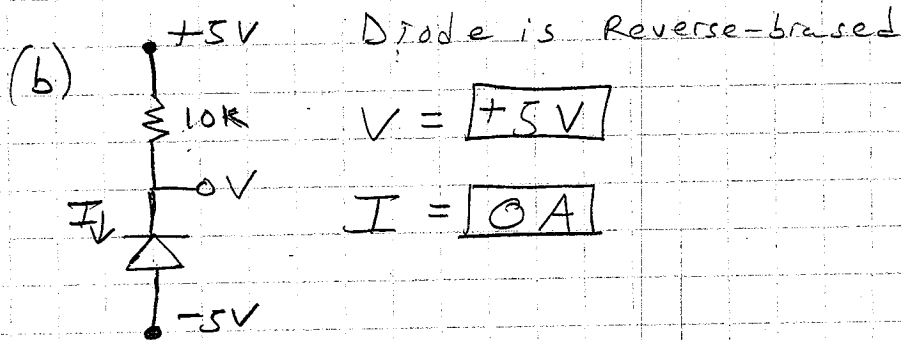


Anthony Mancuso  
ECE321  
HW-4  
10 Sep 2012  
(Sedra)

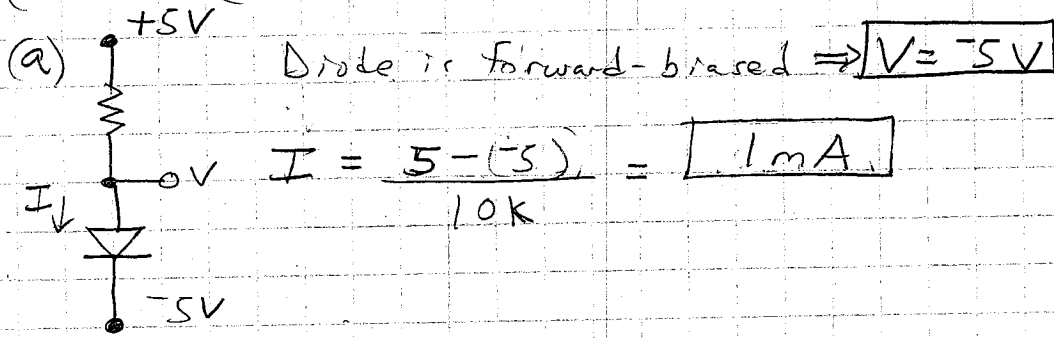(4.2) IDEAL DIODES: (Assume  $V_g = 0$  and  $I_s = 0$ )




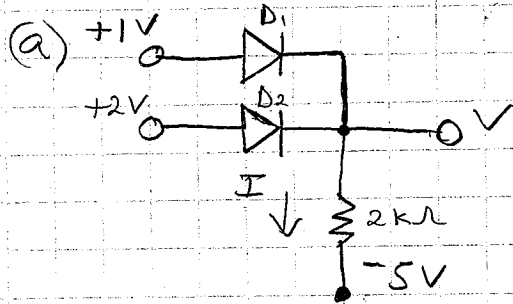(4.3) (IDEAL DIODES:  $V_f = 0$ ,  $I_s = 0$ )



$D_1$  is reverse-biased  
 $D_2$  is forward-biased

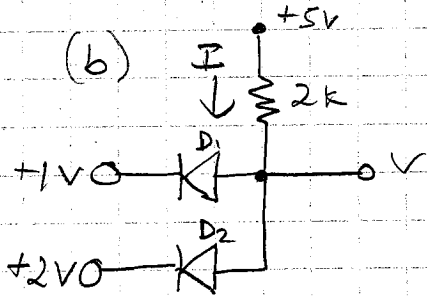
$$V = +2V, I = \frac{2 - (-5)}{2k} = 3.5mA$$



$D_1$  is forward-biased  
 $D_2$  is reverse-biased


$$V = +2V, I = \frac{5 - 2}{2k} = 1.5mA$$

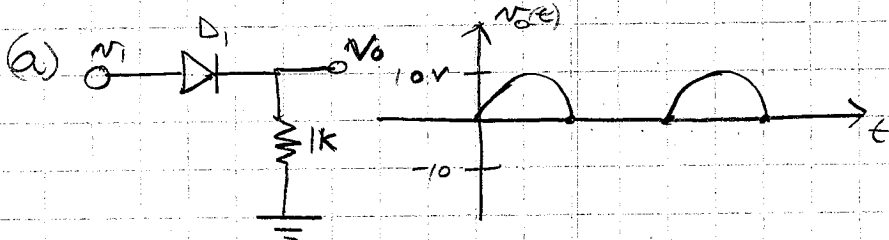(4.4)  $v_i = 1kHz$  10-V peak sine wave (IDEAL DIODES:  $V_f = 0$ ,  $I_s = 0$ )




$$v_{o,p} = 10V, v_{o,p} = 0V$$

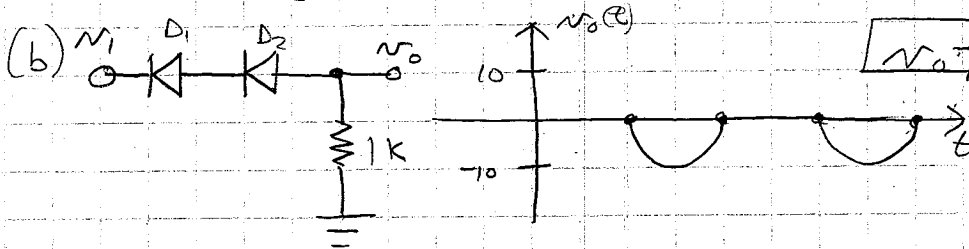( $D_1$  forward-biased on positive half of cycle)




$$v_{o,p} = -10V, v_{o,p} = 0V$$

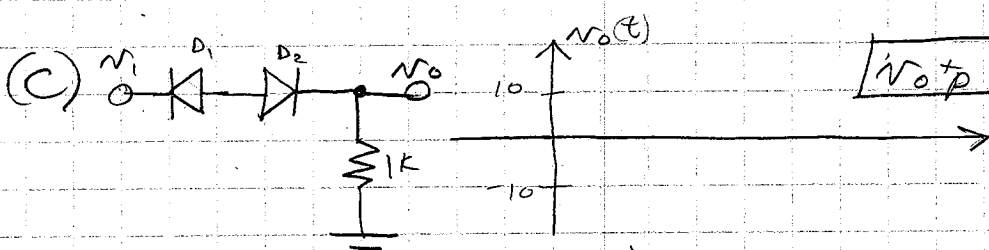( $D_1, D_2$  both forward-biased on negative half of cycle)



$$v_{o,p} = 0V, v_{o,p} = 0V$$

( $D_1, D_2$  reverse-biased)





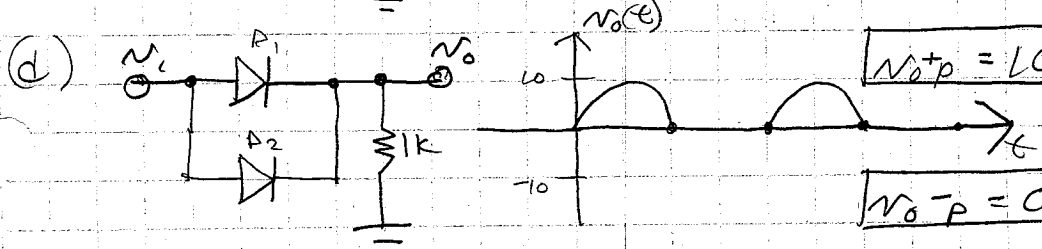


$$v_{o,p} = 10V, v_{o,p} = 0V$$



(Both  $D_1$  &  $D_2$  forward-biased on positive half of cycle)

Anthony Mancuso  
ECE 321  
HW-4  
10 Sep 2012


(4.4) (cont.)  
(e)

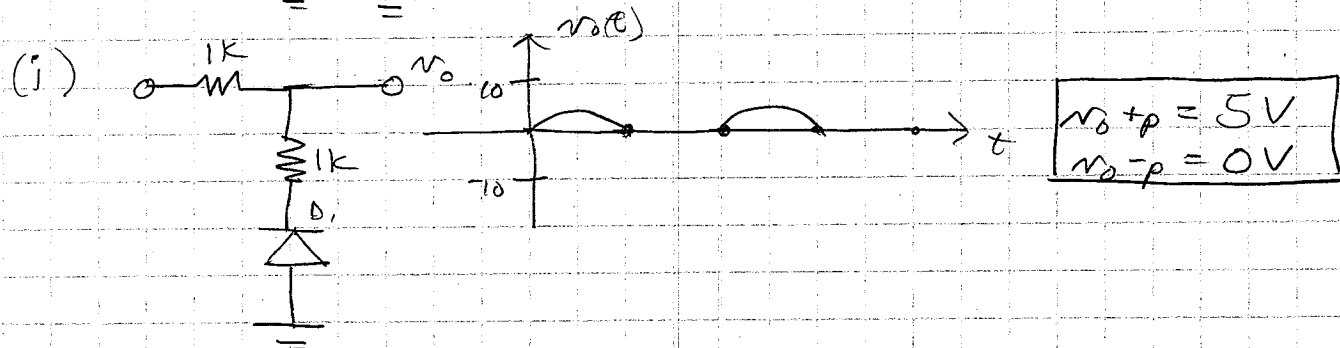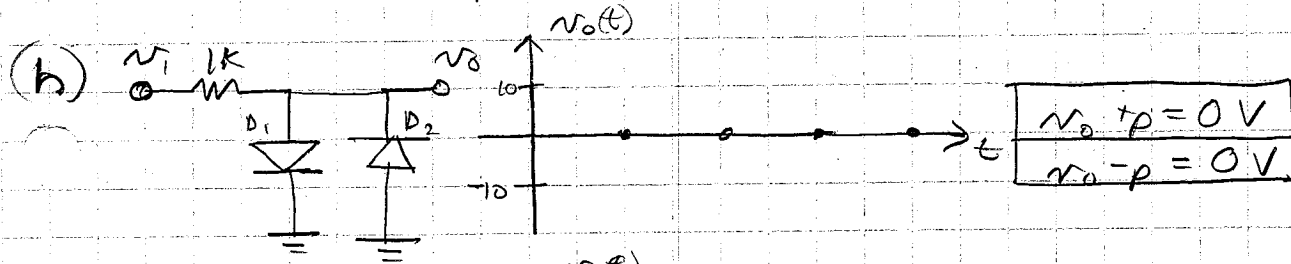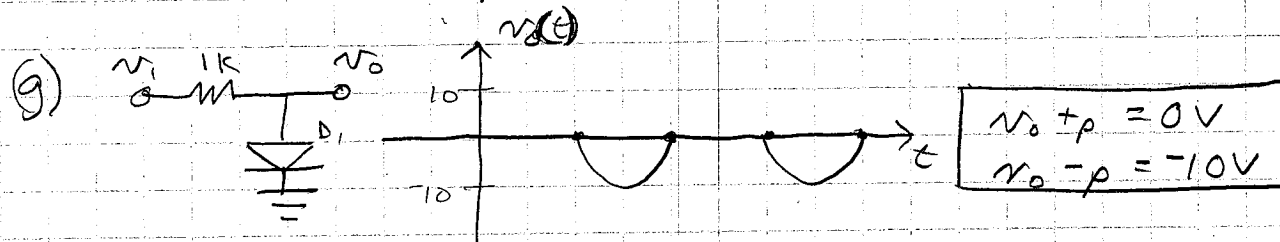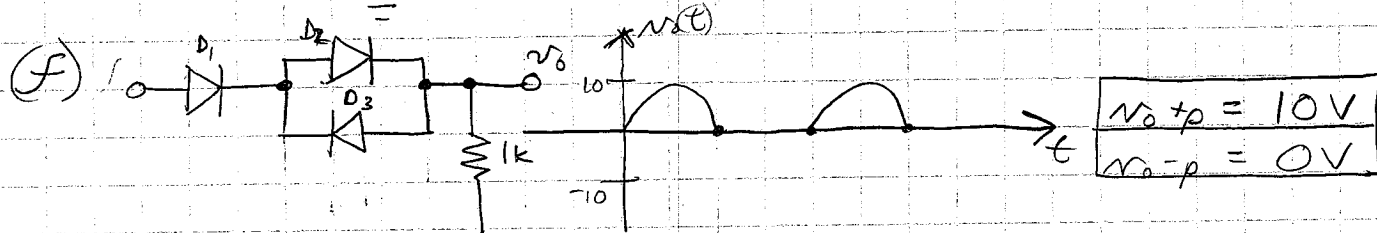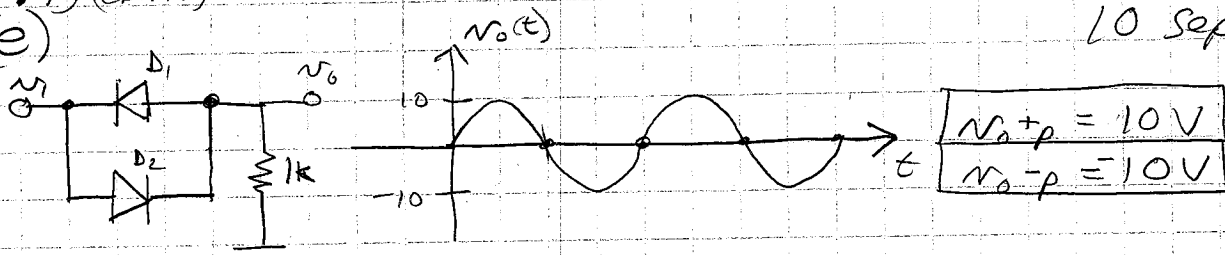

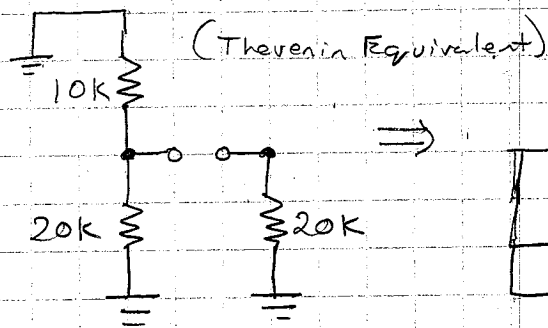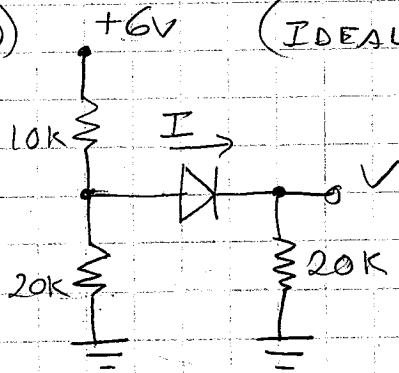
(4.10) (a) (IDEAL DIODES,  $V_f = 0$ ,  $I_s = 0$ )



$\Rightarrow$

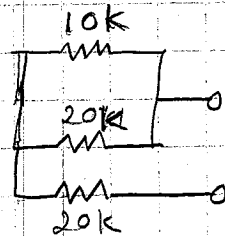

$$R_{TH} = 26.66k$$

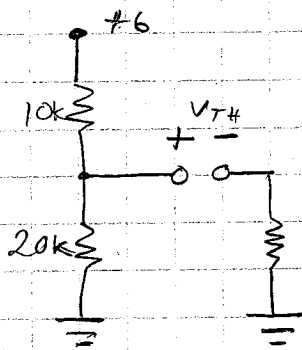


$$V_{TH} = 4V$$


$\therefore$  Diode is forward biased

$$I = \left( \frac{20k}{40k} \right) \frac{6}{20k} = \boxed{150\mu A}$$

$$V = (20k)(150\mu A) = \boxed{3V}$$

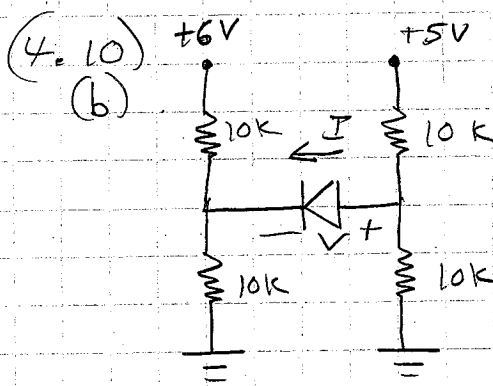

IDEAL DIODES?  
 $V_f = 0, I_s = 0$

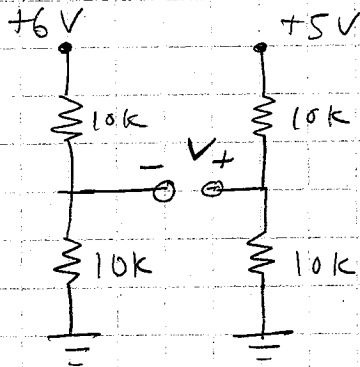


$$V_{TH} = 2.5V - 3V = -0.5V$$

∴ Diode is reverse biased

$$V_D = -0.5V$$

$$I_D = 0A$$

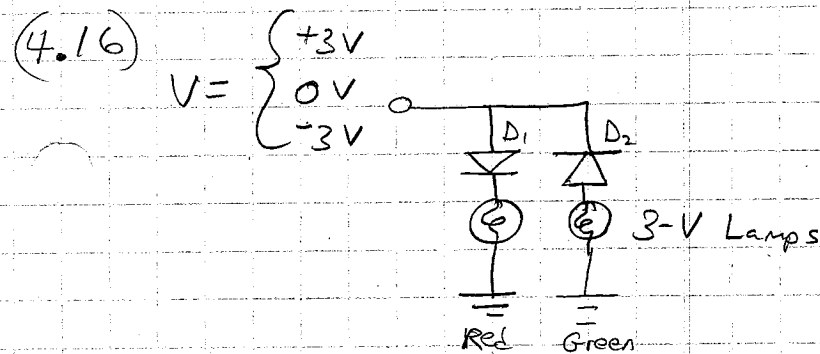

For  $V = +3$ : Red lamp will illuminate, green will be off

$V = 0$ : Both lamps will be off

$V = -3$ : Green lamp will illuminate, red will be off

(4.17)  $T = -40^\circ C \Rightarrow V_{TH(-40)} = \frac{kT}{q} = \frac{(1.38066 \times 10^{-23} J/K)(40K)}{1.602 \times 10^{-19} C} = 2.01mV$

$$V_{TH(0^\circ C)} = \frac{k(273K)}{q} = 23.5mV$$

$$V_{TH(40^\circ C)} = \frac{k(313K)}{q} = 27.20mV$$

$$V_{TH(150^\circ C)} = \frac{k(423K)}{q} = 36.5mV$$

$$25mV = \frac{kT}{q} \Rightarrow T = \frac{(25mV)q}{k} = 290.1K = 17.1^\circ C$$

$$(4.18) \quad V_D = V_{TH} \ln\left(\frac{I_D}{I_S} + 1\right)$$

$$\text{Let } I_D = 1000 I_S \Rightarrow V_D = V_{TH} \ln(1000 + 1)$$

$$V_D = \boxed{6.91 V_{TH}}$$

$$\text{If } V_{TH} = 26 \text{ mV}: \quad V_D = \boxed{179.6 \text{ mV}}$$

$$A + V_D = 0.7 \text{ V}: \quad I_D = \boxed{I_S (e^{0.7/V_{TH}} - 1)}$$

$$\text{If } V_{TH} = 26 \text{ mV}: \quad I_D = I_S (e^{0.7/26 \text{ mV}} - 1) = \boxed{4.93 \times 10^{11} I_S}$$

$$(4.19) \quad V_g = 0.7 \text{ V}, I_{FB} = 1 \text{ mA}, V_D = 0.5 \text{ V}$$

Diode is off,  $\therefore$  only  $I_S$  can flow.

$$I_D = I_S (e^{V_D/V_{TH}} - 1)$$

Using given values for forward biased condition,  $V_{TH} = 26 \text{ mV}$ :

$$1 \text{ mA} = I_S (e^{0.7/0.026} - 1)$$

$$I_S = 1 \text{ mA} (e^{0.5/0.026} - 1)^{-1} = \boxed{4.45 \text{ pA}}$$