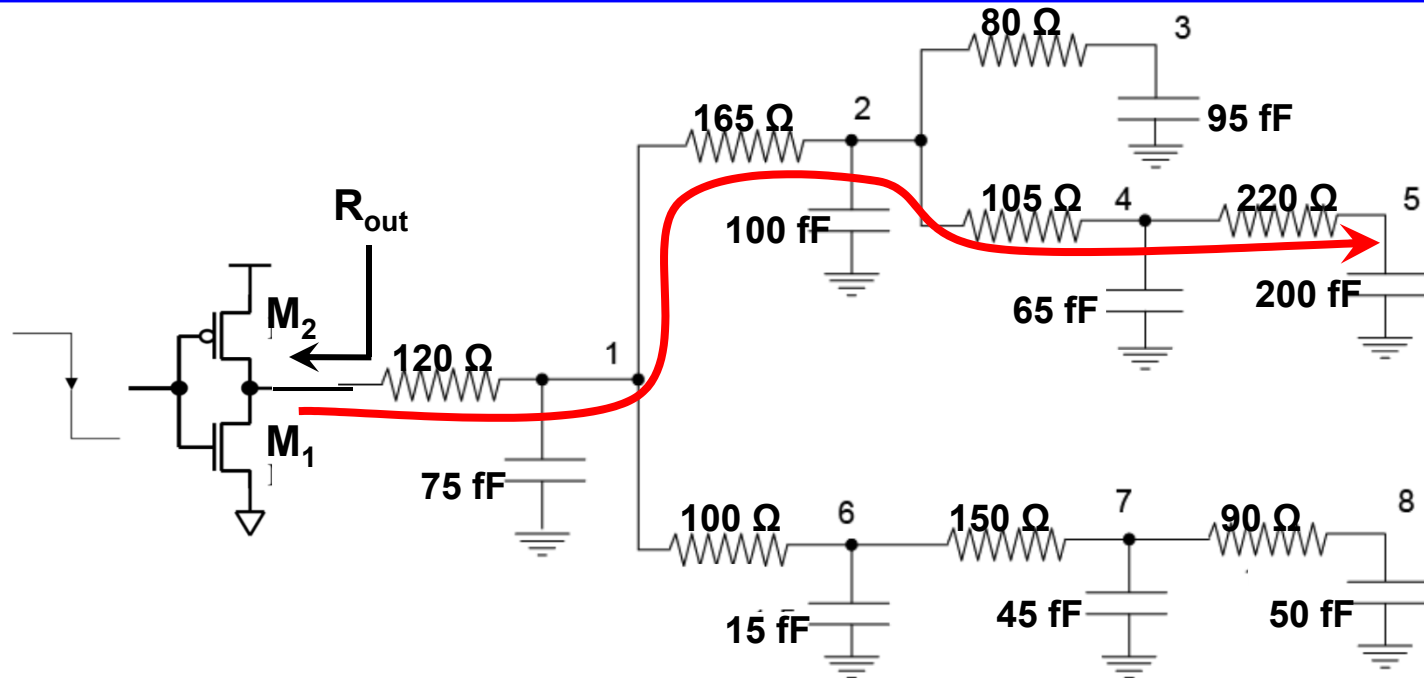


# Homework 10



- ❑ Assume that  $V_{DD}=1.5\text{ V}$ ,  $K'_n=100\text{ }\mu\text{A/V}^2$ ,  $V_{t_n}=0.4\text{ V}$ ,  $\lambda_n=0.1\text{ V}^{-1}$ ,  $(W/L)_n=10$ ,  $K'_p=60\text{ }\mu\text{A/V}^2$ ,  $V_{t_p}=-0.4\text{ V}$ ,  $\lambda_p=0.2\text{ V}^{-1}$ ,  $(W/L)_p=17$ . Find  $R_{out}$ . Hint: connect a load of  $100\text{ fF}$  to the gate, calculate the LH propagation delay ( $t_{pLH}$ ) using average current technique, then equate the propagation delay to a simple RC network and find  $R_{out}$ . This will effectively be  $R_{out(LH)}$ .
- ❑ Use Elmore technique to compute the time constant and LH propagation delay ( $t_{pLH}$ ) of the above network from the gate input to node 5.