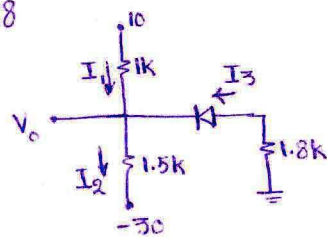


1.28



Assumption: Diode is forward biased


$$V_D = 0.7V$$

$$I_3 \times (1.8k) + 0.7 + V_0 = 0 \Rightarrow I_3 = \frac{-V_0 - 0.7V}{1.8k}$$

$$I_1 + I_3 - I_2 = 0$$

$$\frac{10 - V_0}{1k} + \frac{-V_0 - 0.7}{1.8k} - \frac{V_0 - (-30)}{1.5k} = 0 \Rightarrow V_0 = -4.675V \Rightarrow I_3 > 0 \rightarrow \text{D is forward biased}$$

1.29

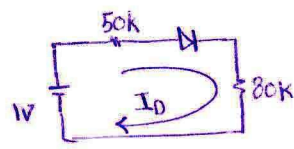

a) $V_{BB} = 1V$

$$\text{KVL: } 1V = I_D(50k) + 26mV \times \ln\left(\frac{I_D}{10nA} + 1\right) + I_D(80k) \Rightarrow I_D = 6.4\mu A$$


$$V_D = V_T \ln\left(\frac{I_D}{I_S} + 1\right) = 26mV \times \ln\left(\frac{6.4\mu A}{10nA} + 1\right) = 168.4mV$$

b) $V_{BB} = 10V$

$$\text{KVL: } 10V = I_D(50k) + 26mV \times \ln\left(\frac{I_D}{10nA} + 1\right) + I_D(80k) \Rightarrow I_D = 75.1\mu A$$

$$V_D = V_T \ln\left(\frac{I_D}{I_S} + 1\right) = 26mV \times \ln\left(\frac{75.1\mu A}{10nA} + 1\right) = 232.04mV$$

1.31

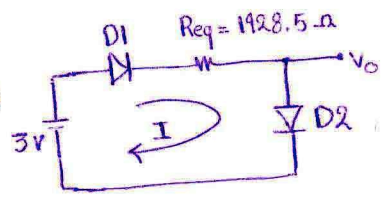

$$\text{KVL: } 3V = V_T \ln\left(\frac{I}{I_{S1}} + 1\right) + 1928.5I + V_T \ln\left(\frac{I}{I_{S2}} + 1\right)$$

$$I_{S1} = 1nA \rightarrow I = 1.196mA$$

$$I_{S2} = 4nA$$


$$V_0 = V_{D2} = 26mV \times \ln\left(\frac{1.196mA}{4nA} + 1\right) = 327.9mV$$

University of New Mexico
Department of Electrical and Computer Engineering

ECE 321 – Electronics I (Fall 2012)


Homework Solution # 2

1-32

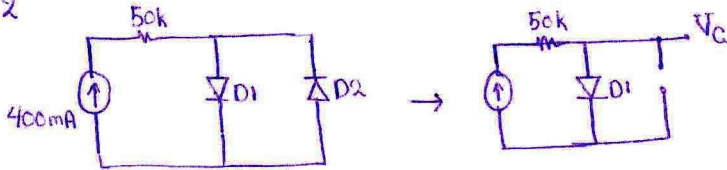

$$V_{D1} = 26\text{mV} \times \ln\left(\frac{400\text{mA}}{175\text{nA}} + 1\right) = 0.381\text{V}$$

1-33

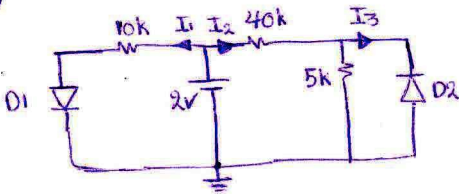

$$2\text{V} = 10\text{k} \times I_1 + 26\text{mV} \times \ln\left(\frac{I_1}{100\text{pA}} + 1\right) \rightarrow I_1 = 163\mu\text{A}$$



$$V_{D1} = 26\text{mV} \times \ln\left(\frac{163\mu\text{A}}{100\text{pA}} + 1\right) = 371.88\text{mV}$$

D2 is reverse biased hence $I_3 = 100\text{pA}$

$$2\text{V} = 40\text{k} \times I_2 + 50\text{k} \times (I_2 - 100\text{pA}) \rightarrow I_2 = 44.4\mu\text{A}$$

$$I_{5k} = I_2 - I_3 \approx 44.4\mu\text{A}$$

1-34

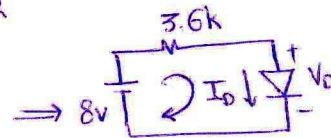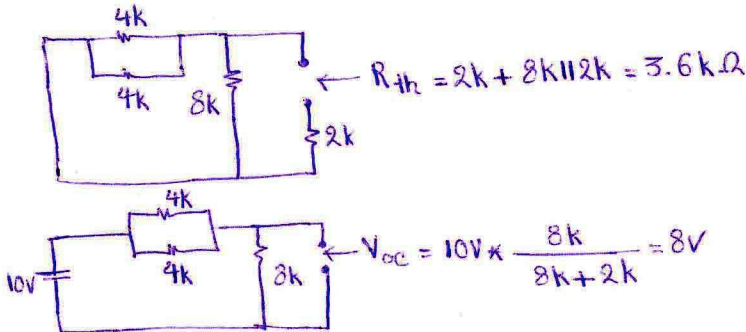


$$8\text{V} = I_D (3.6\text{k}) + 26\text{mV} \times \ln\left(\frac{I_D}{1\text{nA}} + 1\right) \Rightarrow$$

$$I_D = 2.117\text{mA}$$


$$V_D = 26\text{mV} \times \ln\left(\frac{2.117\text{mA}}{1\text{nA}} + 1\right) \Rightarrow V_D = 373.7\text{mV}$$

1-36

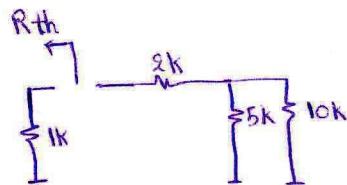

$$R_{th} = 6.33\text{k}\Omega$$

$$V_{OC} = 3\text{V}$$

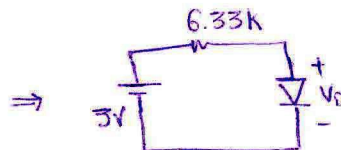

$$3\text{V} = I_D \times (6.33\text{k}) + 26\text{mV} \times \ln\left(\frac{I_D}{22\mu\text{A}} + 1\right)$$

$$I_D = 451.4\mu\text{A}$$

$$V_D = 141.0\text{mV}$$