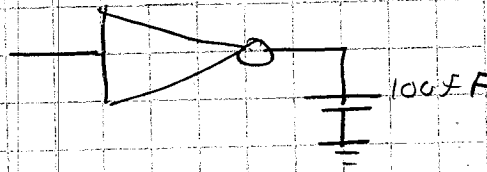





20

$$\begin{aligned} V_{DD} &= 1.5V \\ K'_n &= 100 \mu A/V^2 \\ V_{tn} &= 0.4V \\ \lambda_n &= 0.1V^{-1} \\ \left(\frac{W}{L}\right)_n &= 10 \\ K'_p &= 60 \mu A/V^2 \\ V_{tp} &= -0.4V \\ \lambda_p &= 0.2V^{-1} \\ \left(\frac{W}{L}\right)_p &= 17 \end{aligned}$$

Connect 100fF cap to output:


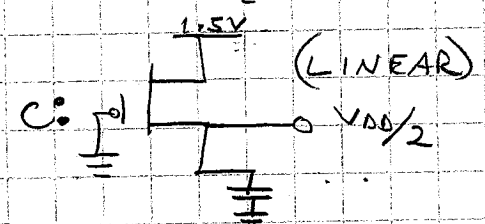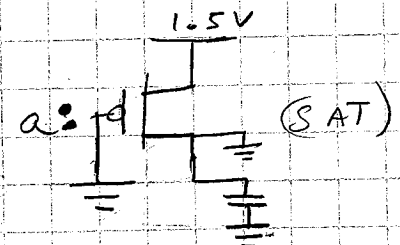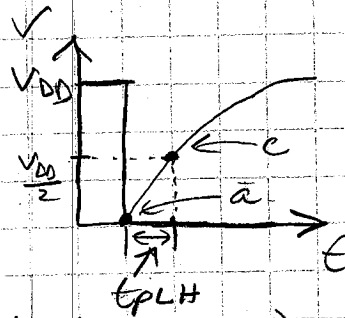
$$t_{PLH} = \frac{C_L V_{DD}/2}{I_{ave}} \Rightarrow I_{ave} = \frac{I_a + I_c}{2}$$



$$\begin{aligned} I_a &= \frac{K'_p}{2} \left(\frac{W}{L}\right)_p (V_{DD} - |V_{tp}|)^2 (1 + \lambda_p V_{DD}) \\ &= \frac{60 \mu A/V^2}{2} (17) (1.5 - 0.4)^2 [1 + (0.2)(1.5)] = \underline{802.23 \mu A} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_c &= K'_p \left(\frac{W}{L}\right)_p \left[(V_{DD} - |V_{tp}|) V_{DD}/2 - \frac{(V_{DD}/2)^2}{2} \right] \\ &= 60 \mu A/V^2 (17) \left[(1.5 - 0.4)(0.75) - \frac{(1.5/2)^2}{2} \right] = \underline{554.6 \mu A} \end{aligned}$$

$$I_{ave} = \frac{I_a + I_c}{2} = \underline{678.43 \mu A}$$

$$R_{out} = \frac{V_{DD}/2}{I_{ave}} = \frac{0.75}{(0.69)(786.0 \mu A)} = \underline{1.595 k\Omega} \quad \checkmark$$

(continued next page)

$$\tau_{Di} = \sum_{k=1}^N R_{ki} C_k = 2$$

Anthony Mancuso
ECE321

18-NOV-2012

HW-10

$$(1.595k\Omega + 120\Omega)(75fF + 15fF + 45fF + 50fF)$$

$$+ (1.595k\Omega + 120\Omega + 165\Omega)(100fF + 95fF)$$

$$+ (1.595k\Omega + 120\Omega + 165\Omega + 105\Omega)(65fF)$$

$$+ (1.595k\Omega + 120\Omega + 165\Omega + 105\Omega + 220\Omega)(200fF)$$

$$= 317.32ps + 366.65ps + 129.04ps + 441.05ps$$

$$\tau_{Di} = 1.254 ns$$

$$\tau_{PLH} = (0.693)\tau = \boxed{869ps} \checkmark$$