
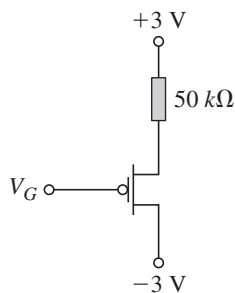



(b) Calculate the drain current.

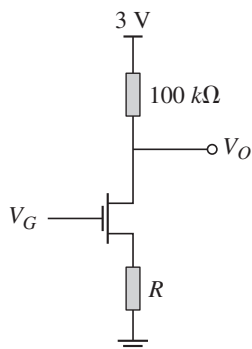


3-33. Given $V_{tp} = -0.6$ V, $K_p = 50 \mu\text{A}/\text{V}^2$, $W/L = 3$, and $V_D = 0.8$ V, if $V_o = 1.2$ V, what are R and V_G ?



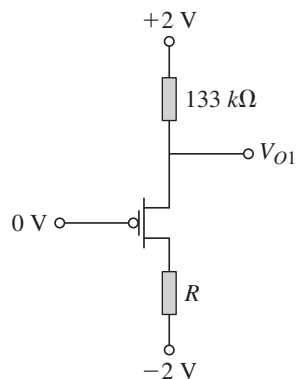3-34. Given $V_{tp} = -0.6$ V, $K_p = 50 \mu\text{A}/\text{V}^2$, $W/L = 3$, and $V_D = 0.8$ V, if $V_o = 1.2$ V, what is R ?




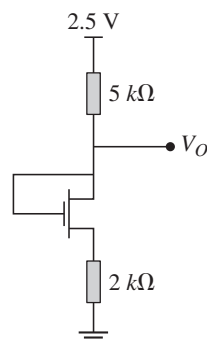3-35. If $K_n = 90 \mu\text{A}/\text{V}^2$, $V_{tn} = 0.5$ V, and $W/L = 10$, calculate I_D and V_O .



Body Effect and Threshold Voltage

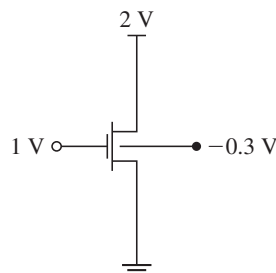3-36. The nMOSFET has: $V_{tn0} = 0.5$ V, $K_n = 200 \mu\text{A}/\text{V}^2$, $\phi_F = -0.35$ V, $W/L = 3$, and the body effect constant $\gamma = 0.1 \text{ V}^{1/2}$. The bulk voltage is at -0.3 V with respect to the source. Calculate I_D .



3-37. An nMOSFET threshold voltage is measured as 0.62 V when it should be 0.60 V. A parasitic source to substrate voltage is suspected of raising V_{tn} . If $\gamma = 0.4 \text{ V}^{1/2}$ and $\phi_F = 0.35$ V, what would be the V_{BS} of this suspected mechanism?

3-38. $V_{t0} = 0.6$ V, $\gamma = 0.25 \text{ V}^{1/2}$, and $\phi_F = 0.35$ V. Calculate V_O .

