
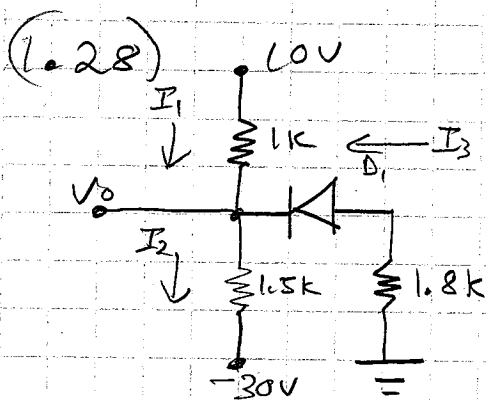


Anthony Mancuso
ECE 321
HW-2
30-Aug-2012

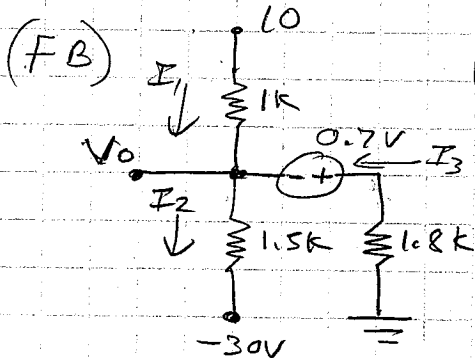

$$V_D = 0.7V$$

Suppose D_1 is forward biased:



$$\text{KCL: } -\left(\frac{10 - V_o}{1k}\right) + \frac{V_o - (-30)}{1.5k} - \left(\frac{0 - (V_o + 0.7)}{1.8k}\right) = 0$$

$$\frac{V_o - 10}{1k} + \frac{V_o + 30}{1.5k} + \frac{V_o + 0.7}{1.8k} = 0$$

$$9V_o - 90 + 6V_o + 180 + 5V_o + 3.5 = 0$$

$$20V_o = -93.5 \Rightarrow V_o = -4.675V$$

$$I_3 = \frac{0 - (-4.675 + 0.7)}{1.8k} = 2.21mA$$

I_3 is positive $\therefore D_1$ is forward biased


$$V_o = \boxed{-4.675V}$$

$$I_1 = \frac{10 - (-4.675)}{1k} = \boxed{14.675mA}$$

$$I_2 = \frac{-4.675 - (-30)}{1.5k} = \boxed{16.883mA}$$

$$I_3 = \boxed{2.21mA}$$

(1-29)

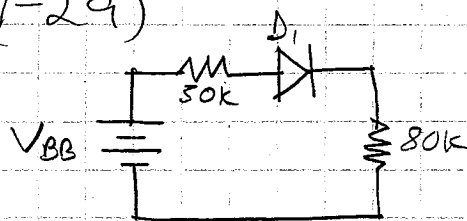

$$I_S = 10 \text{ nA}$$

(a) $V_{BB} = 1 \text{ V}$. Suppose D_1 is forward biased:

$$\text{KVL: } -1 \text{ V} + 50 \text{ k} I_D + V_{D_1} + 80 \text{ k} I_D = 0$$

$$(130 \text{ k}) I_D + 26 \text{ mV} \ln\left(\frac{I_D}{10 \text{ nA}} + 1\right) = 1$$

$$I_D = \boxed{6.3997 \mu\text{A}}$$

$$V_D = 26 \text{ mV} \ln\left(\frac{6.3997 \mu\text{A}}{10 \text{ nA}} + 1\right)$$

$$V_D = \boxed{168 \text{ mV}}$$


(b) $V_{BB} = 10 \text{ V}$. Suppose D_1 is forward-biased:

$$\text{KVL: } (130 \text{ k}) I_D + 26 \text{ mV} \ln\left(\frac{I_D}{10 \text{ nA}} + 1\right) = 10$$

$$I_D = \boxed{75.14 \mu\text{A}}$$

$$V_D = 26 \text{ mV} \ln\left(\frac{75.14 \mu\text{A}}{10 \text{ nA}} + 1\right)$$

$$V_D = \boxed{232 \text{ mV}}$$

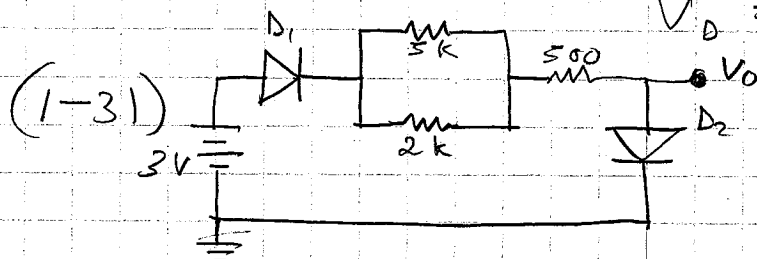

$$I_{SD1} = 1 \text{ nA}$$

$$I_{SD2} = 4 \text{ nA}$$

$$I_{D1} = I_{D2} = I_D$$

Assume D_1 and D_2 are forward biased:

$$\text{KVL: } -3 \text{ V} + V_{D1} + (5 \text{ k} / 2 \text{ k}) I_D + 500 I_D + V_{D2} = 0$$


$$26 \text{ mV} \ln\left(\frac{I_D}{1 \text{ nA}} + 1\right) + 5 \text{ k} / 2 \text{ k} I_D + 500 I_D + 26 \text{ mV} \ln\left(\frac{I_D}{4 \text{ nA}} + 1\right) = 3 \Rightarrow I_D = \boxed{1.197 \text{ mA}}$$

$$V_{D2} = 26 \text{ mV} \ln\left(\frac{1.197 \text{ mA}}{4 \text{ nA}} + 1\right) = 328 \text{ mV}$$

∴ D_1 and D_2 are forward-biased

$$V_O = V_{D2} = \boxed{328 \text{ mV}}$$


(1.32)

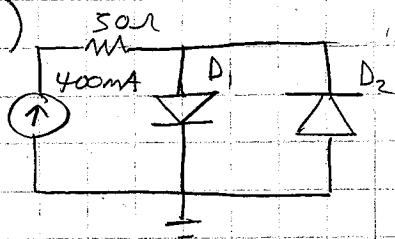

$$I_{SD1} = 175 \text{ nA}$$

$$I_{SD2} = 100 \text{ nA}$$

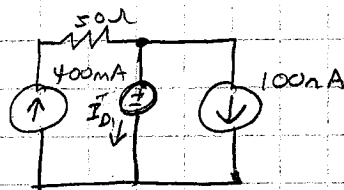Assume D_1 forward biased and D_2 reverse biased



$$\text{KCL: } -400 \text{ mA} + I_{D1} + 100 \text{ nA} = 0$$


$$I_{D1} = 400 \text{ mA} - 100 \text{ nA} \approx 400 \text{ mA}$$

$$I_{D1} \approx 400 \text{ mA} = 175 \text{ nA} \left(e^{\frac{V_D}{26 \text{ mV}}} - 1 \right)$$

$$V_{D1} = 26 \text{ mV} \ln \left(\frac{400 \text{ mA}}{175 \text{ nA}} + 1 \right) = \boxed{381 \text{ mV}} = V_C$$



• Biasing assumption is correct
 D_1 is forward biased, D_2 is reverse biased

(1.33)

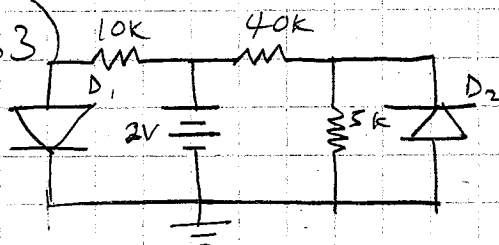

$$I_{SD1} = I_{SD2} = 100 \text{ pA}$$

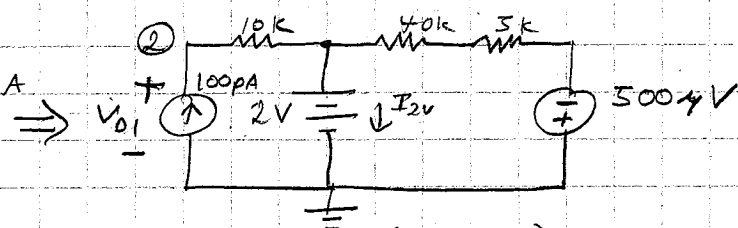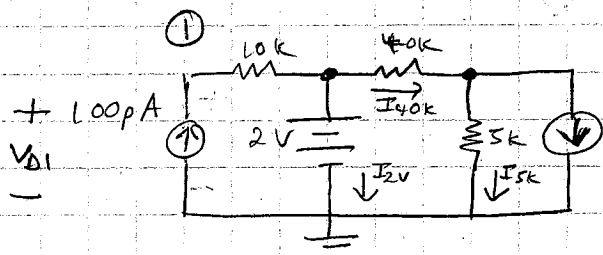Assume D_1 reverse biased and D_2 reverse biased.



$$\text{KCL: } -100 \text{ pA} + I_{2V} + \frac{2 - (-500 \mu \text{V})}{45 \text{ k}} = 0$$

$$I_{2V} = 100 \text{ pA} + 44.44 \mu \text{ A} = 44.4 \mu \text{ A}$$

$$I_{40k} = 44.44 \mu \text{ A}$$

$$\text{KCL: } -44.44 \mu \text{ A} + I_{5k} + 100 \text{ pA} = 0$$

$$\Rightarrow I_{5k} = \boxed{44.44 \mu \text{ A}}$$

$$I_{D1} = -I_{SD1} = 100 \text{ pA} \text{ (reverse current)}, V_{D1} = 2V - (100 \text{ pA})(10k)$$

$$V_{D1} = 2.000001 \text{ V}$$


$$= 2 \text{ V} \text{ (continued page)}$$

(1.3.3) (continued)

$$V_{D1} = 2V$$

$\therefore D_1$ is not
reverse biased

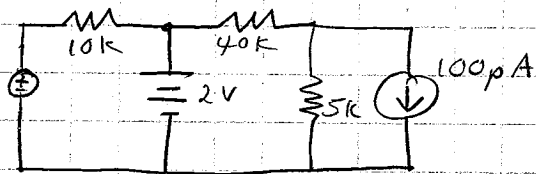Let D_1 be forward biased and D_2 reverse-biased




$$KVL: -2 + I_{D1}(10k) + 26mV \ln\left(\frac{I_D}{100pA} + 1\right) = 0$$

$$I_{D1} = \boxed{162.84 \mu A}$$

$$V_{D1} = \boxed{371.88 mV}$$

$\therefore D_1$ is forward-biased
and D_2 is reverse-biased.

$$I_{5k} \approx \boxed{44.44 \mu A}$$

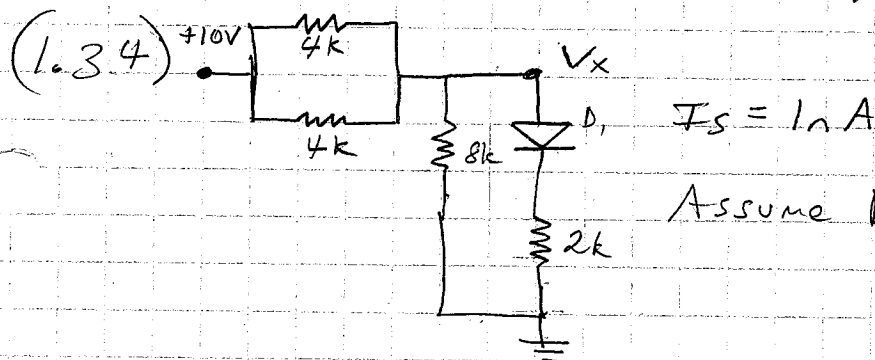

$$I_S = 1nA$$

Assume D_1 is forward biased

$$KCL: -\left(\frac{10 - V_x}{2k}\right) + \frac{V_x}{8k} + I_D = 0$$

$$V_x = V_{D1} + 2k I_D = 26mV \ln\left(\frac{I_D}{1nA} + 1\right) + 2k I_D$$

$$\frac{-10 + 26mV \ln\left(\frac{I_D}{1nA} + 1\right) + 2k I_D}{2k} + \frac{26mV \ln\left(\frac{I_D}{1nA} + 1\right) + 2k I_D}{8k} + I_D = 0$$

$$-40 + (4)26mV \ln\left(\frac{I_D}{1nA} + 1\right) + 8k I_D + 26mV \ln\left(\frac{I_D}{1nA} + 1\right) + 2k + 8k I_D = 0$$


$$I_D = \boxed{2.12 mA}$$

$$V_D = 26mV \ln\left(\frac{2.12mA}{1nA} + 1\right) = \boxed{371.9 mV}$$

$\therefore D_1$ is forward-biased.

Anthony Mancuso
ECE 321
HW-2
30 Aug 2012

(1.36)

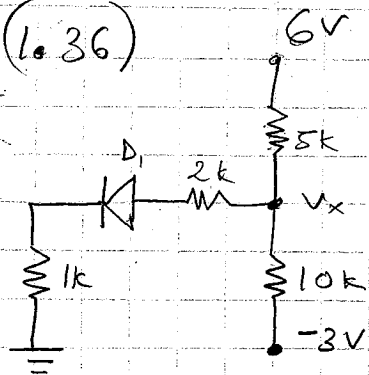

$$I_s = 24 \text{ A}$$

Assume D_1 is forward-biased

$$\frac{-(6 - V_x)}{5k} + I_{D1} + \frac{V_x - (-3)}{10k} = 0$$

$$V_x = 3k I_{D1} + V_{D1} = 3k I_D + 26 \text{ mV} \ln\left(\frac{I_D}{24 \text{ A}} + 1\right)$$

$$-12 + 2V_x + 10k I_{D1} + V_x + 3 = 0$$

$$-12 + 2\left[3k I_D + 26 \text{ mV} \ln\left(\frac{I_D}{24 \text{ A}} + 1\right)\right] + 10k I_{D1} + 3k I_D + 26 \text{ mV} \ln\left(\frac{I_D}{24 \text{ A}} + 1\right) = 0$$

$$19k I_D + 78 \text{ mV} \ln\left(\frac{I_D}{24 \text{ A}} + 1\right) = 9$$

$$I_{D1} = \boxed{451.4 \text{ } \mu\text{A}}$$

$$V_{D1} = 26 \text{ mV} \ln\left(\frac{451.4 \text{ } \mu\text{A}}{24 \text{ A}} + 1\right) = \boxed{141.02 \text{ mV}}$$

$\therefore D_1$ is forward-biased

Anthony Marcuso
ECE 321
HW-2
30 Aug 2012