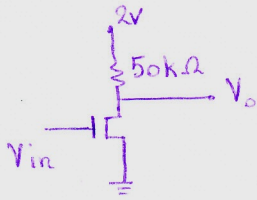


3.3



Assuming the transistor is in the saturated region,


$$I_D = \frac{k}{2} \left(\frac{W}{L} \right) (V_{GS} - V_{th})^2 \rightarrow I_D = \frac{75 \mu A/V^2}{2} (4) (V_{GS} - 0.5)^2$$

$$\text{KVL: } V_{DD} = V_o + I_D R_D \rightarrow I_D = \frac{V_{DD} - V_o}{R_D} = \frac{2 - 1.2}{50k} \rightarrow I_D = 16 \mu A \quad \Bigg| \Rightarrow$$

$$16 \mu A = 150 \mu A (V_{GS} - 0.5)^2 \rightarrow V_{GS} = 0.827 V$$

$V_{GS} < V_{DS} + V_{th} \rightarrow$ Transistor is in saturated state

3.4

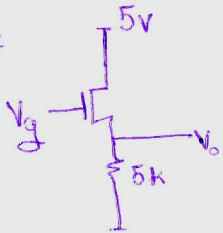

$$\left\{ \begin{array}{l} V_{DS} = 5 - V_o \\ V_{GS} = V_g - V_o \\ V_o = 5k \times I_D = 1V \end{array} \right\} \Rightarrow V_{DS} = 4V$$


Assuming Saturated state

$$I_D = \frac{k}{2} \left(\frac{W}{L} \right) (V_{GS} - V_t)^2 \rightarrow 200 \mu A = \frac{100 \mu A}{2} (4) (V_{GS} - 0.8)^2 \rightarrow V_{GS} = 1.8 V$$

$V_{GS} < V_{DS} + V_{th} \rightarrow$ Transistor is in saturated state

$$V_{GS} = V_g - V_o \rightarrow V_g = V_{GS} + V_o \rightarrow V_g = 2.8 V$$

3.6

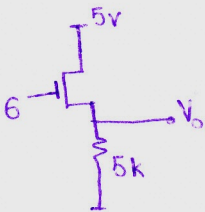


$V_{GS} - V_t < V_{DS} \rightarrow$ Linear region

$$I_{DS} = \frac{V_o}{5k} = K_n \left(\frac{W}{L} \right) \left[(V_{GS} - V_{th}) V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right]$$

$$\frac{V_o}{5k} = 200 \mu A/V^2 (4) \left[(6 - V_o - 0.8)(5 - V_o) - \frac{(5 - V_o)^2}{2} \right]$$

$$V_o = 3.806 V$$

3.8

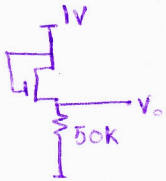


$$V_{ds} > V_{gs} - V_t \rightarrow \text{Saturation}$$

$$V_{gs} = V_{ds} = 1V - V_o$$

$$I_{Ds} = \frac{110 \mu A/V^2}{2} * 5 * (1 - V_o - 0.25)^2 = \frac{V_o}{5k} \Rightarrow V_o = 0.550V$$

$$I_D = \frac{0.55V}{50k\Omega} = 11 \mu A$$

3.9

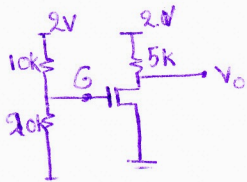

$$V_g = 2 * \frac{20k}{(20+10)k} = 1.33V$$


Assuming linear region:

$$I_{Ds} = K_n \left(\frac{W}{L} \right) \left[(V_{gs} - V_t) V_{ds} - \frac{V_{ds}^2}{2} \right]$$

$$120 \mu A/V^2 * 20 * \left[(1.33 - 0.5) V_{ds} - \frac{V_{ds}^2}{2} \right] = \frac{2 - V_o}{5k} \rightarrow V_{ds} = 0.204V$$

$$I_{Ds} = \frac{2 - 0.204}{5k} = 359.2 \mu A$$

3.13

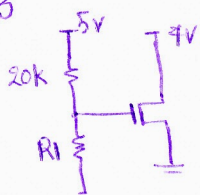


$$V_{ds} = V_d - V_s = 4V$$

$$\frac{V_{gs} - 5}{20k} + \frac{V_{gs}}{R_1} = 0 \rightarrow V_{gs} = \frac{5V R_1}{R_1 + 20k}$$

$$\frac{5 R_1}{R_1 + 20k} = 4 + 0.5 \rightarrow R_1 = 180 k\Omega$$

In the boundary $V_{gs} = V_{ds} + V_{tn} \rightarrow$

3.16

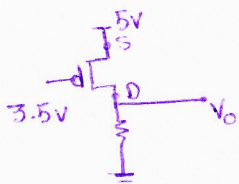

For pMOS \Rightarrow Higher voltage \rightarrow Source
Lower voltage \rightarrow Drain

$$|V_{ds}| ? |V_{gs}| - |V_t|$$

$$|V_o - 5| ? |3.5 - 5| - 0.81$$

$$|V_o - 5| ? 0.7$$


Assuming Sat. \rightarrow

$$|1.47 - 5| > 0.7 \checkmark$$

Saturation

$$|I_{ds}| = 14.7 \mu A$$

$$|I_{ds}| = \frac{|k_p|}{2} (|V_{gs}| - |V_t|)^2 = \frac{V_o}{100k} \rightarrow V_o = 1.47V$$

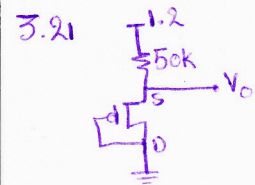


$$|V_{gs}| - |V_t| \stackrel{?}{=} |V_{ds}|$$

$$V_o - 1V_t < V_o \rightarrow \text{saturation}$$

$$|I_{ds}| = \frac{1}{2} k_p' \left(\frac{W}{L} \right) [(|V_{gs}| - |V_t|)]^2 \rightarrow \frac{140 \mu A/V^2}{2} \times 6 \times (+V_o - 0.3)^2 = \frac{V_o - 1.2V}{50k}$$

$$|I_{ds}| = 11.743 \mu A \quad \& \quad V_o = 0.61283V$$

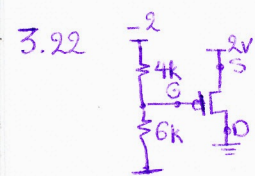


$$V_G = -2 \times \frac{4k}{10k} = -1.2V \quad |V_{gs}| - |V_t| \stackrel{?}{=} |V_{ds}|$$

$$|-1.2 - 2| - |-0.4| > |0 - 2|$$

$$2.8 > 2 \rightarrow \text{Linear}$$

$$|I_{ds}| = k_p' \left(\frac{W}{L} \right) \left[(|V_{gs}| - |V_t|) |V_{ds}| - \frac{|V_{ds}|^2}{2} \right]$$

$$|I_{ds}| = (100 \mu A/V^2) \times 4 \times \left[(3.2 - 0.4)2 - \frac{2^2}{2} \right] \rightarrow |I_{ds}| = 1.44 mA$$

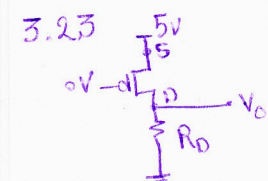

$$|V_{gs}| - |V_t| \stackrel{?}{=} |V_{ds}|$$

$$|5| - |-0.8| > |0 - 2|$$

$$4.2 > 0.2 \rightarrow \text{Linear}$$

$$|I_{ds}| = k_p' \left(\frac{W}{L} \right) \left[(|V_{gs}| - |V_t|) |V_{ds}| - \frac{|V_{ds}|^2}{2} \right]$$

$$0.25A = 75 \mu A/V^2 \times \left(\frac{W}{L} \right) \left[(5 - 0.8) \times 0.2 - \frac{0.2^2}{2} \right]$$


$$\frac{W}{L} = 4.065 \times 10^3$$

$$I_D = \frac{V_o}{R_D} = \frac{4.8V}{R_D} \rightarrow R_D = 19.2 \Omega$$

$$\text{for } V_{SD} < 0.2 \Rightarrow V_o \geq 4.8V \rightarrow 0.25 R_D \geq 4.8V$$

$$R_D \geq 19.2 \Omega$$

3.27

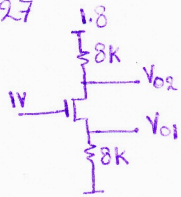

Assuming Saturation


$$I_{D5} = \frac{K_n'}{2} \left(\frac{W}{L}\right) (V_{GS} - V_{tn})^2$$

$$I_{D5} = \frac{95 \mu A/V^2}{2} * 4 * [(1 - V_{O1}) - 0.4]^2 \Rightarrow V_{O1} = 0.2148V \Rightarrow I_{D5} = 24.475 \mu A$$

$$I_{D5} = \frac{V_{O1}}{8k}$$

$$V_{O2} = 1.8V - I_{D5} * 8k \Rightarrow V_{O2} = 1.5802V$$

3.31

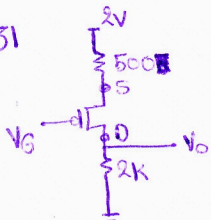

$$V_O = 0.3$$

$$|I_{D5}| = \frac{V_O}{2k} \rightarrow |I_{D5}| = 150 \mu A$$

$$V_O = V_{DS}$$

$$V_{DS} = 2V - 500 * |I_{D5}| = 1.925V$$

Assuming Saturation

$$|I_{D5}| = \frac{150 \mu A/V^2}{2} * 5 * [|V_{GS}| - 0.5]^2 = 150 \mu A \Rightarrow |V_{GS}| = 1.595V \Rightarrow V_G = 0.33V$$

$$|-1.595| - |-0.5| < |0.3 - 1.925|$$

$$1.095 < 1.625$$

Saturation ✓