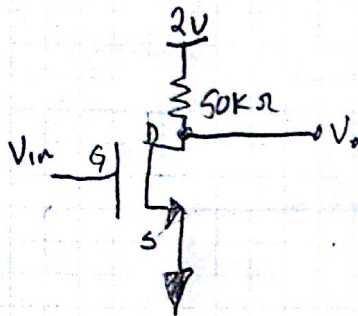


- 3) $k'_n = 75 \mu\text{A}/\text{V}^2$, $\frac{W}{L} = 4$ if $V_o = -1.2\text{V}$, what is V_{in} ?



$$V_o = V_{DS} = 1.2\text{V}$$

$$V_{in} = 0.5\text{V} \leftarrow (\text{in book not emailed})$$

$$I_{DS} = \frac{2 - 1.2}{50\text{k}} = 16\mu\text{A}$$

$$I_{DS} = \frac{k'_n}{2} \left(\frac{W}{L} \right) (V_{GS} - V_{th})^2$$

$$\frac{I_{DS}(2)}{k'_n(4)} = (V_{GS} - V_{th})^2 \Rightarrow \sqrt{\frac{I_{DS}(2)}{k'_n(4)}} + V_{th} = V_{GS} = 826.599\text{mV}$$


- 4) If $V_{in} = 0.8\text{V}$, $k'_n = 100 \mu\text{A}/\text{V}^2$ and $\frac{W}{L} = 4$, calculate V_{GS} so that $I_D = 200\mu\text{A}$

$$V_{GS} = V_G - V_o$$


$$V_{SK} = 200\mu\text{A} (5\text{k}) = 1\text{V} = V_o$$

$$200\mu\text{A} = \frac{100\mu\text{A}}{2} (4) [(V_G - 1\text{V}) - 0.8\text{V}]^2$$
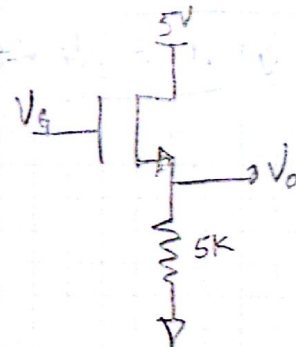
$$V_G = \sqrt{\frac{200\mu\text{A}(2)}{100\mu\text{A}(4)}} + 1.8\text{V} \Rightarrow V_G = 2.8\text{V}$$



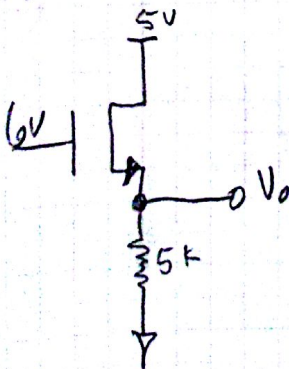- 6) Given $V_T = 0.8\text{V}$, $k'_n = 200 \mu\text{A}/\text{V}^2$, $\frac{W}{L} = 4$ calculate V_o



$$V_{GS} = V_G - V_o$$

$$I_{DS} = \frac{V_o}{5\text{k}}$$

$$I_{DS} = \frac{200\mu\text{A}}{2} (4) [(6\text{V} - V_o) - 0.8\text{V}] (5 - V_o) - \frac{(5 - V_o)^2}{2}$$

$$\frac{V_o}{5\text{k}} = \frac{200\mu\text{A}}{2} (4) [(6\text{V} - V_o) - 0.8\text{V}] (5 - V_o) - \frac{(5 - V_o)^2}{2}$$

$$V_o = 3.81\text{V}$$


$$V_{DS} \leq V_{GS} - V_T$$

$$1.19\text{V} < 1.39\text{V} \quad \text{Linear}$$

$$V_{DS} = 5 - 3.81 = 1.19$$

$$6 - 3.81 - 0.8 = 1.39$$

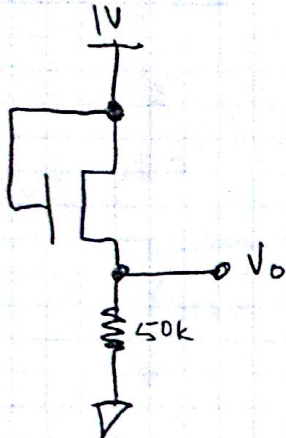8) Given that $w/L = 5$, $V_T = 0.25$ and $k_n = 110 \mu A/V^2$, find V_o & I_D




$$I_{DS} = \frac{V_o}{50k} \quad V_G = 1V$$

$$\frac{V_o}{50k} = \frac{110 \mu A/V^2}{2} (5) ((1 - V_o) - 0.25)^2$$

$$\boxed{V_o = 550 mV}$$

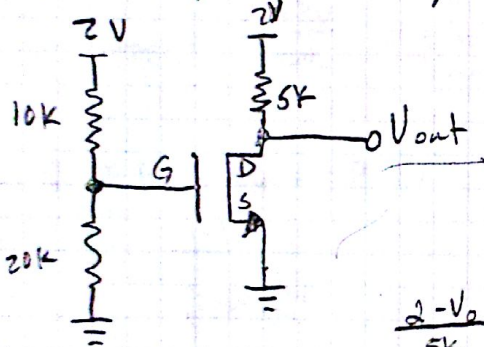9) $\frac{W}{L} = 20$, $V_T = 0.5V$, $k_n = 120 \mu A/V^2$, find V_o and I_D



$$V_G = 2V \left(\frac{20k}{10k + 20k} \right) = 1.333V = V_{GS}$$


$$I_{DS} = \frac{2 - V_o}{5k}$$

$$\frac{2 - V_o}{5k} = \frac{120 \mu A/V^2}{2} (20) (1.333 - 0.5) V_o - \frac{V_o^2}{2}$$

$$\boxed{V_o = 205.63 mV}$$

$$\boxed{I_{DS} = 358.874 \mu A}$$

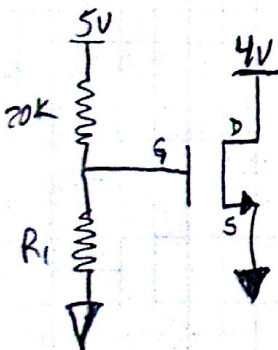13) Adjust R_1 so that M_1 is on the saturated/non saturated border when $V_T = 0.5V$




$$V_{DS} = V_{GS} - V_T$$

$$4V = 5 \left(\frac{R_1}{20k + R_1} \right) - 0.5V$$

$$\frac{4V + 0.5V}{5} = \frac{R_1}{20k + R_1} \Rightarrow \boxed{R_1 = 180 k\Omega}$$

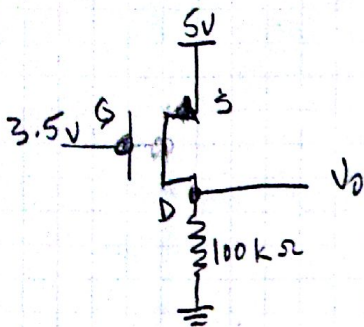16) Calculate I_D and V_O for the circuit where $V_T = -0.8V$ $K_p = 30 \mu A/V^2$ where $\frac{W}{L} = 2$.



$$|V_{DS}| \square |V_{GS}| - |V_T|$$


$$|V_O - 5V| \square |3.5 - 5V| - |-0.8V|$$

$$\underbrace{|V_O - 5V|}_{3.53V} \square -7.00mV = \text{Saturated} \checkmark$$

$$\frac{V_O}{100k} = \frac{30 \mu A/V^2}{2} (2) (|3.5 - 5| - |-0.8|)^2 \Rightarrow \boxed{V_O = 1.47V}$$

$$I_{DS} = \frac{1.47V}{100k} = \boxed{14.7 \mu A} = I_{DS}$$

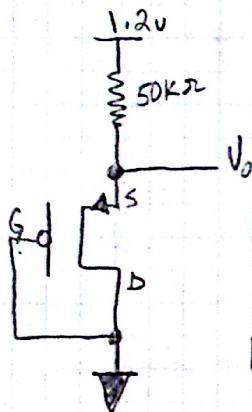21) $\frac{W}{L} = 6$, $V_T = -0.3V$ $K_p = 40 \mu A/V^2$ Calculate V_O and I_D



$$|V_{GS}| = |0 - V_O| \quad |V_{DS}| = |0 - V_O|$$

$$I_{DS} = K_p \left(\frac{W}{L} \right) \left[(V_{GS} - V_{TN}) V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right]$$


$$I_{DS} = \frac{1.2V - V_O}{50k} = (40 \mu A/V^2)(6) \left[(|1 - V_O| - |-0.3V|)|-V_O| - \frac{(|-V_O|)^2}{2} \right]$$

$$\boxed{V_O = 713.602mV}$$

$$|V_{DS}| \square |V_{GS}| - |V_T|$$

$$V_O \square V_O - |-0.3V| \quad \text{Sat} \checkmark$$

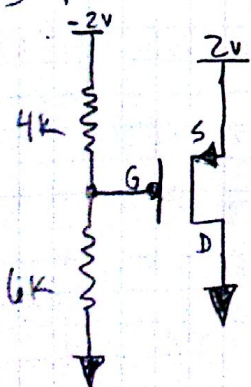22) $V_T = -0.4V$, $\frac{W}{L} = 4$, $K_p = 100 \mu A/V^2$



$$V_G = -2V \left(\frac{6k}{4k+6k} \right) \Rightarrow V_G = -1.2V, \quad |V_{GS}| = |-1.2V - 2V|, \quad |V_{DS}| = |0 - 2V|$$

$$|V_{GS}| = |-3.2V| \quad |V_{DS}| = |-2V|$$

a) bias state

$$|V_{DS}| \square |V_{GS}| - |V_T| \Rightarrow 2 \square 3.2 - 0.4$$


linear

b) calculate I_D

$$I_D = (100 \mu A/V^2)(4) \left[(|-3.2V| - |-0.4V|)|-2V| - \frac{(-2V)^2}{2} \right]$$

$$\boxed{I_D = 1.44mA}$$

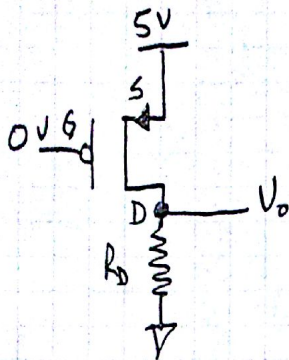23) $V_T = -0.8V$, $K_p = 75 \mu A/V^2$ what is the required $(\frac{W}{L})$ ratio and what is R_D if M_1 is to pass $0.25A$ and keep $V_{SD} < 0.2V$



$$|V_{DS}| \leq |V_{GS}| - |V_T| \Rightarrow$$

$$0.2 \leq |0 - 5| - |-0.8|$$

$$0.2 \leq 5 - 0.8 \quad \text{linear}$$


$$0.25A = (75 \mu A/V^2) \left(\frac{W}{L} \right) \left[(5 - 0) - (-0.8) \right] 0.2 - \frac{0.2^3}{2}$$

$$\boxed{\frac{W}{L} = 4065.04}$$

$$\frac{V_D}{R_D} = I_{DS} = \frac{4.8}{0.25} = \boxed{19.2 \Omega = R_D}$$

$$\begin{aligned} V_{SD} &= 5 - V_O \\ V_O &= 5 - 0.2V \\ V_O &= 4.8V \end{aligned}$$

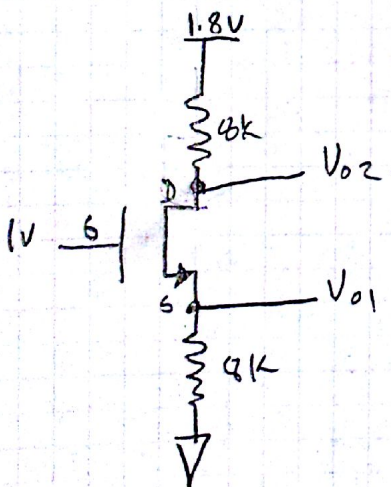27) $\frac{W}{L} = 4$, $V_T = 0.4$, $K'_n = 95 \mu A/V^2$, calc V_{O1} , V_{O2} and I_D



$$V_{GS} = 1 - V_{O1}$$

$$V_{DS} = V_{O2} - V_{O1}$$

$$I_{DS} = \frac{1.8V - V_{O2}}{8k} = \frac{V_{O1} - 0}{8k}$$

assume saturation

$$I_{DS} = \frac{K'_n}{2} \left(\frac{W}{L} \right) (V_{GS} - V_{TN})^2$$

$$\frac{V_{O1}}{8k} = \frac{95 \mu A}{2} (4) ((1 - V_{O1}) - 0.4)^2$$

$$\boxed{V_{O1} = 219.762mV}$$

$$V_{O2} = 1.8 - 219.762mV \Rightarrow \boxed{V_{O2} = 1.58V}$$

$$I_D = \frac{V_{O1}}{8k} = \frac{219.762mV}{8k} = \boxed{27.47 \mu A = I_D}$$

$$|V_{DS}| \leq |V_{GS}| - |V_T|$$

$$|1.58 - 219.762mV| = |V_{DS}|$$

$$|1 - 219.762mV| = |V_{GS}|$$

$$1.36 \leq 0.380$$

✓ = Saturation